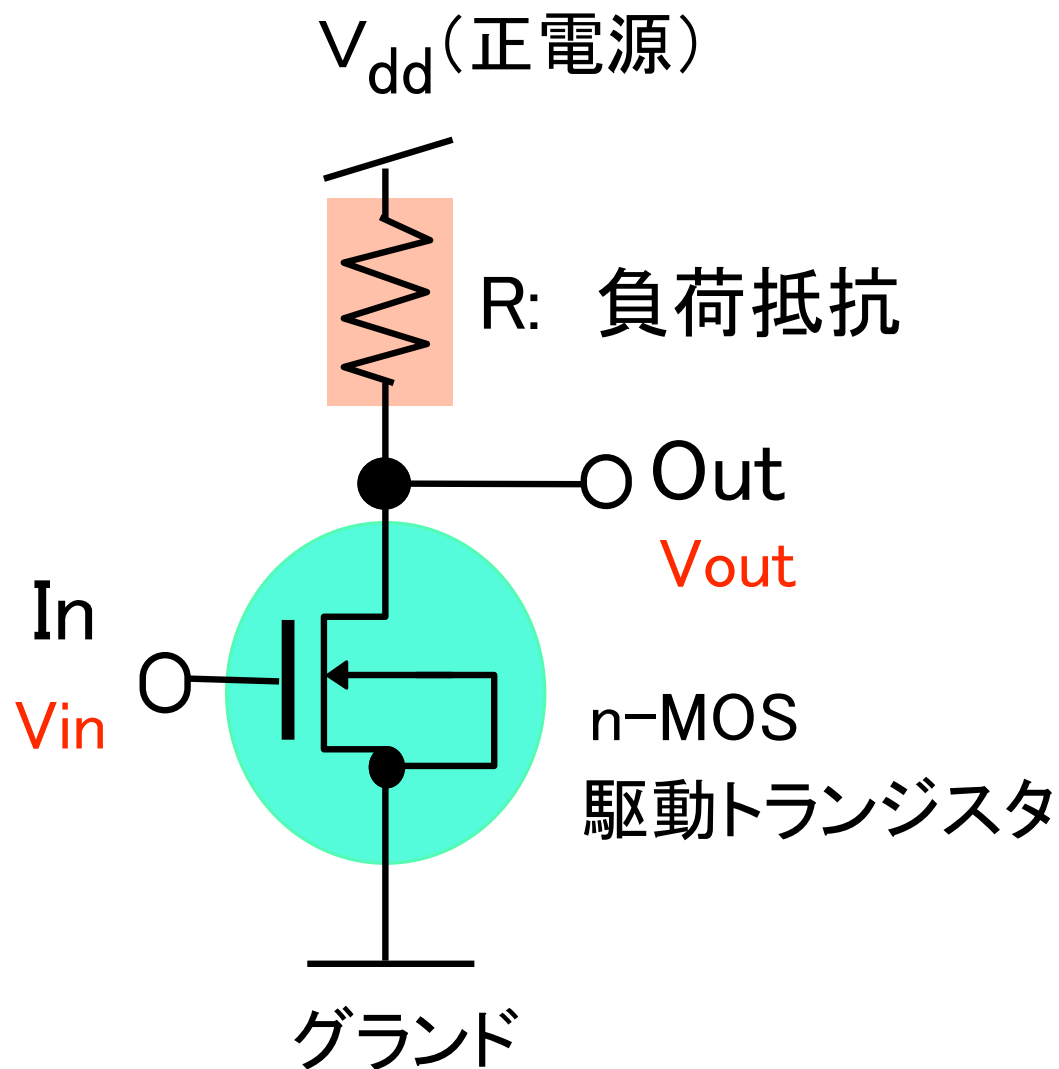




# 第4章 CMOS論理回路

## (1) CMOSインバータ



# 抵抗負荷のインバータ



# 抵抗負荷のインバータ

  

# 抵抗負荷の特性

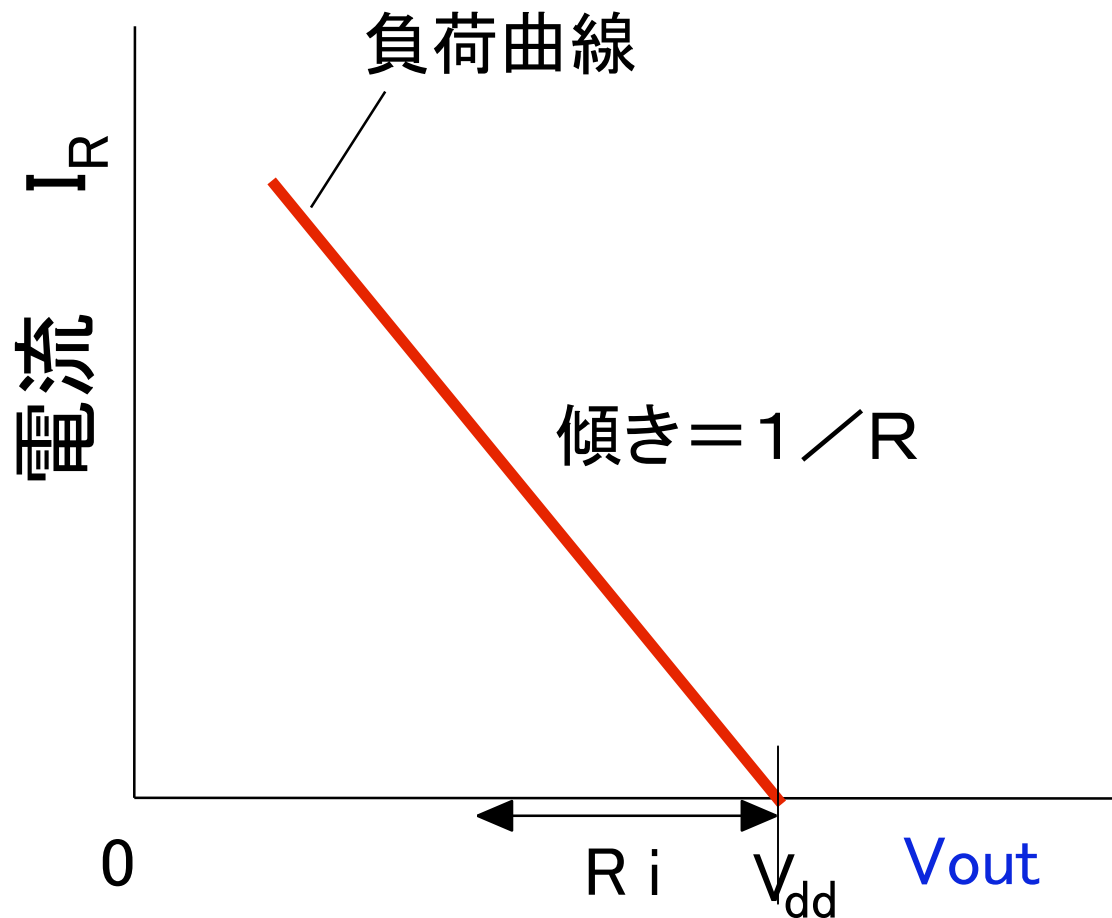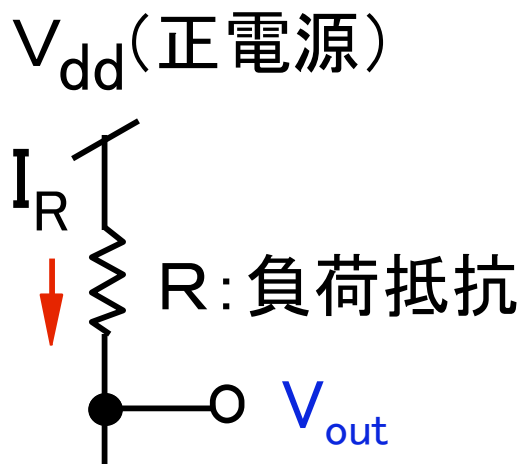


$$V_{out} = V_{dd} - R * i$$

オームの法則



# 抵抗負荷のインバータ

n-MOSとRを流れる電流は等しいので両者の交点で決まる

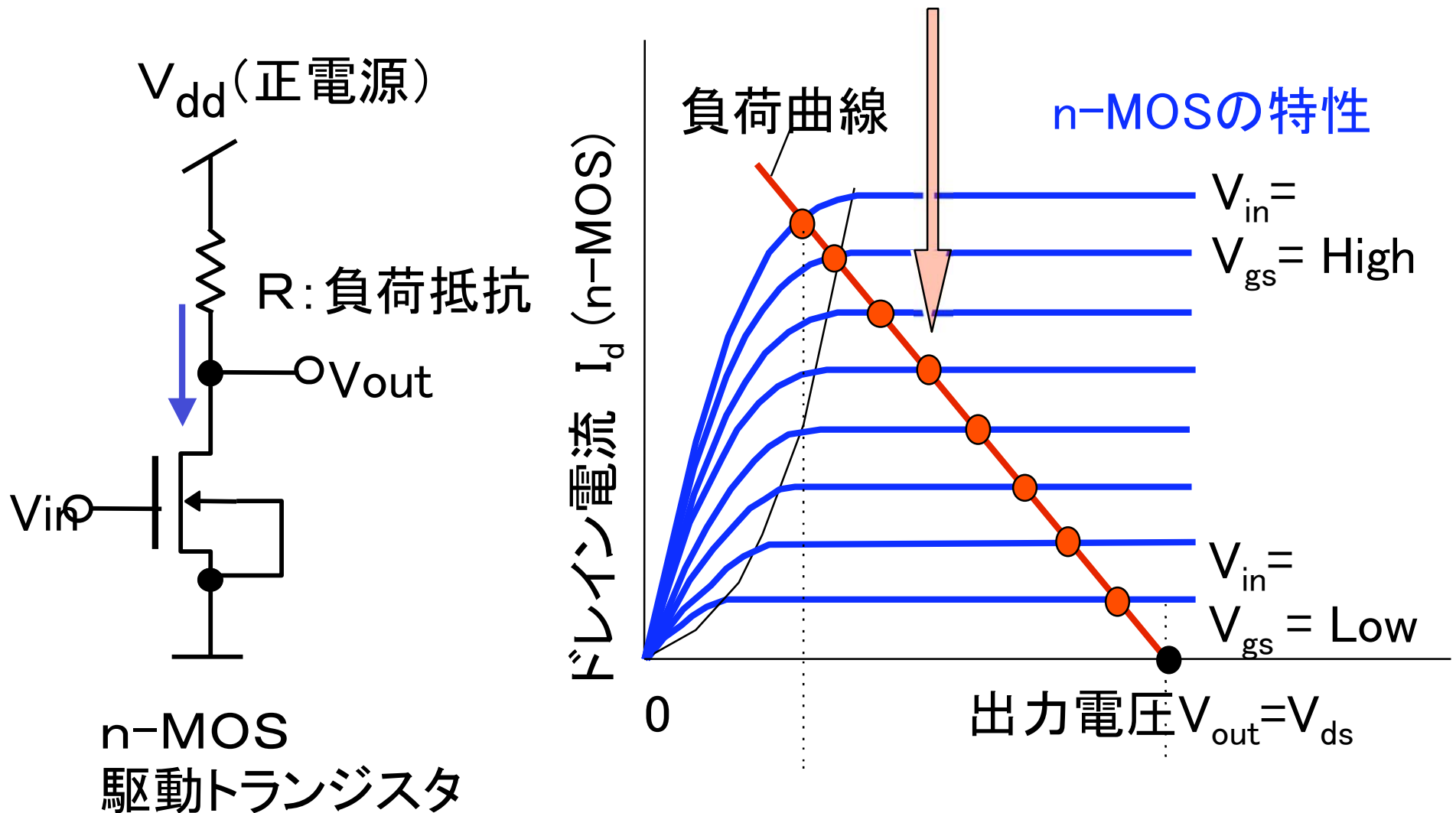


# 抵抗負荷のインバータ

$V_{OL}$  は0Vにはならない。  
n-MOSのサイズとRで決まる。

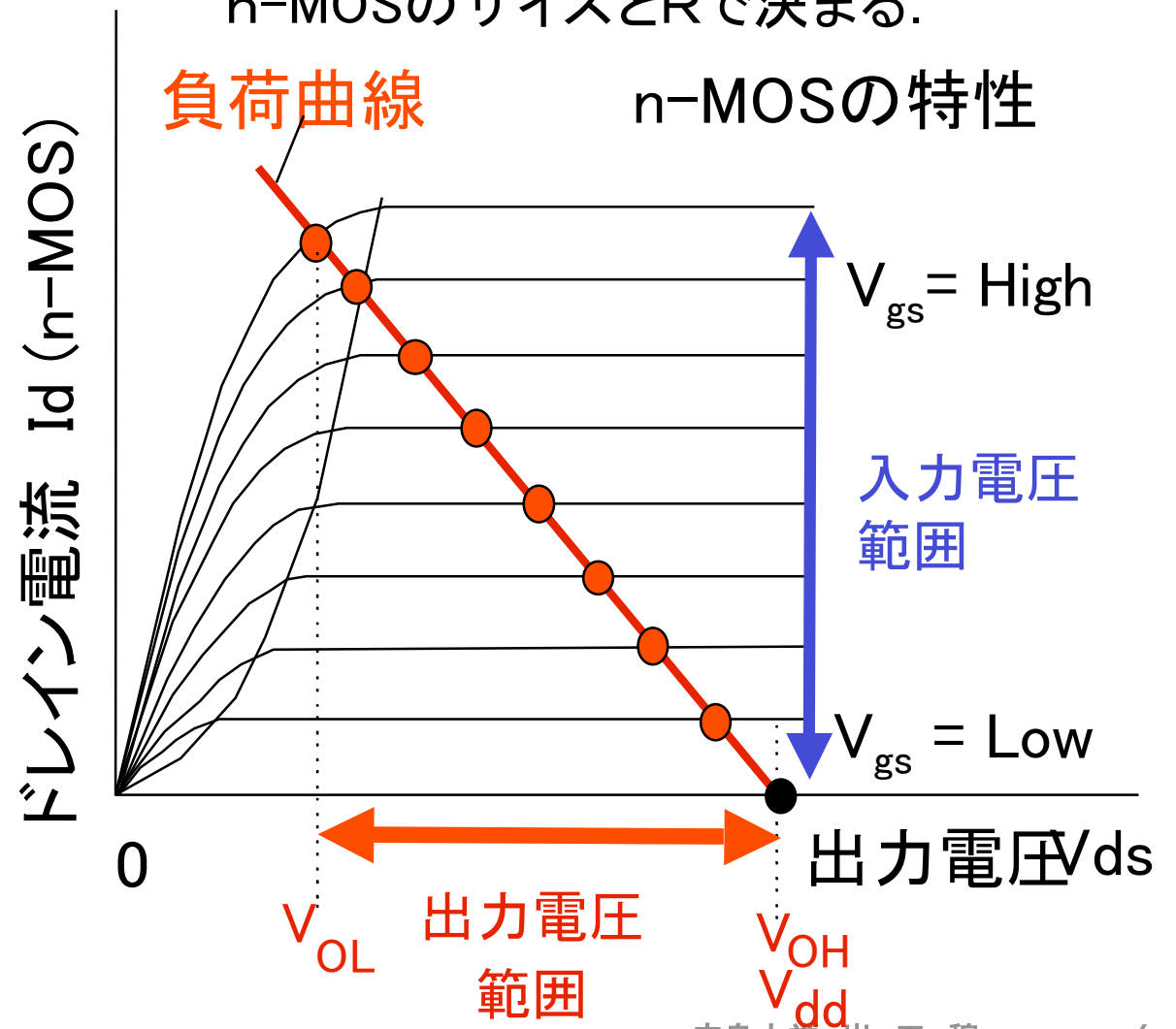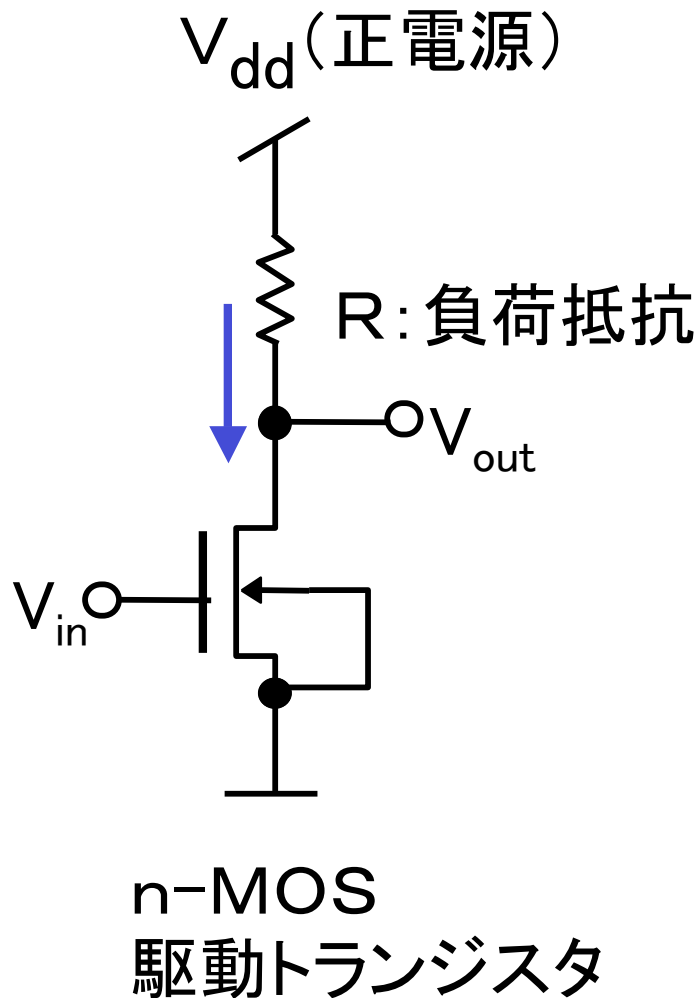


# 演習問題解答


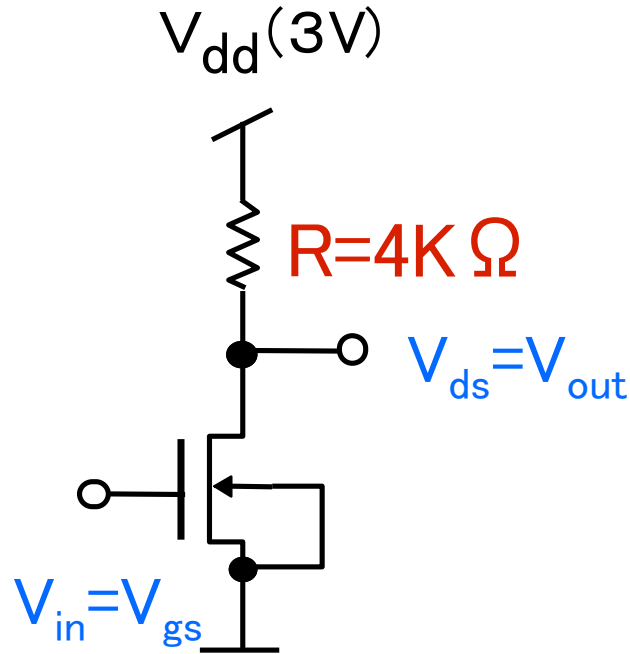


負荷抵抗  $R=4k\Omega$  の場合  
負荷曲線を書け

各入力に対する動作点を書け  
入力電圧対し出力電圧を  
図示せよ。

 

# 演習問題解答

 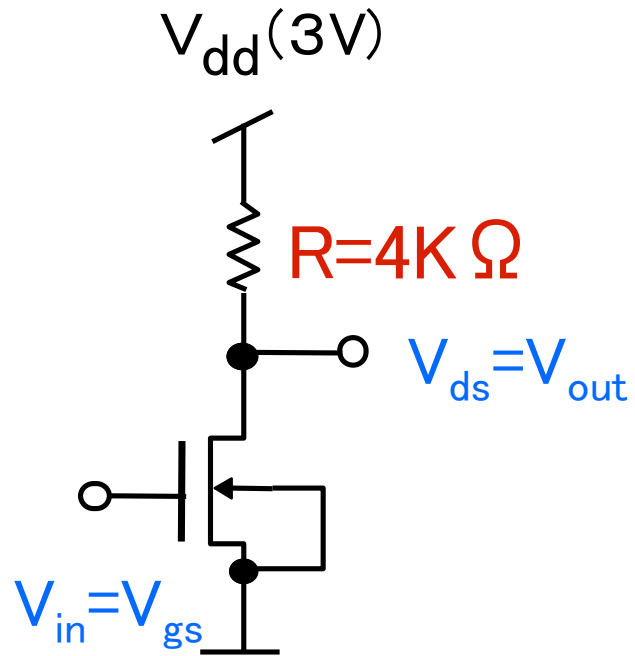




# CMOSインバータ



負荷抵抗をpMOSにかえる. pMOSのゲートも入力に接続する

入力電圧ハイ: nMOSを駆動素子, pMOSが負荷抵抗

入力電圧ロー: pMOSを駆動素子, nMOSが負荷抵抗

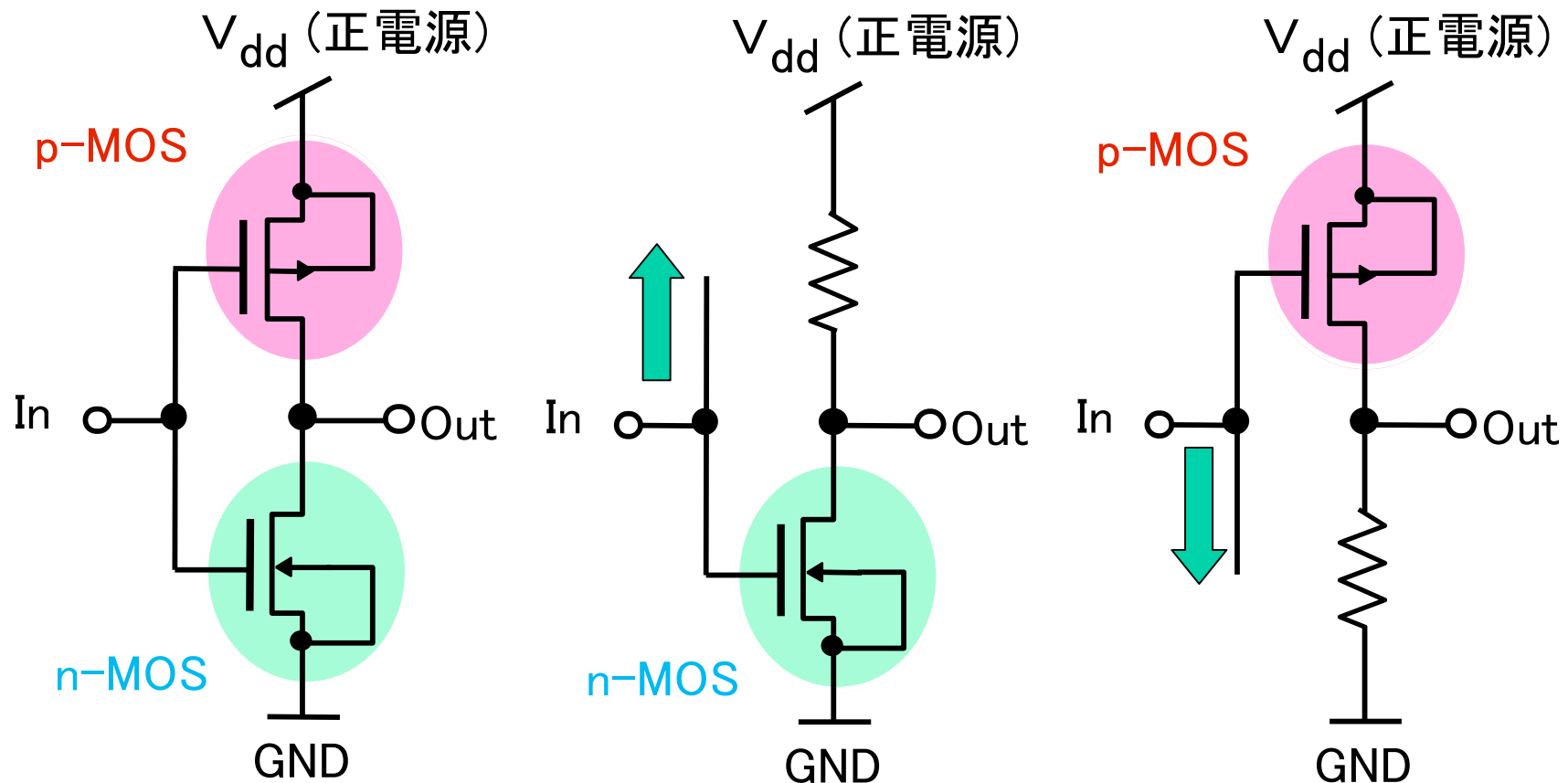


# CMOSインバータの断面構造

 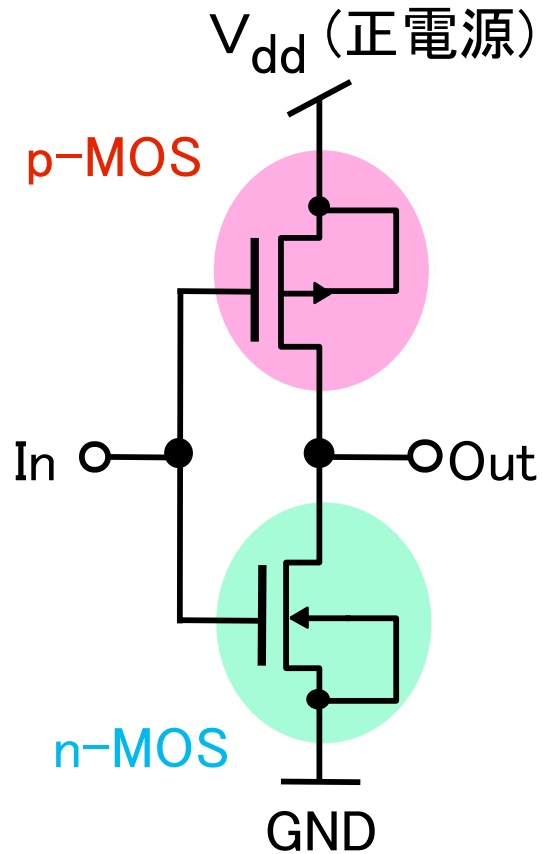


p基板はGND(0V)に接続, ウェルはVddに接続

ソース基板電圧( $V_{sb}$ )がかからないようにする.

# CMOSインバータのパターンレイアウト

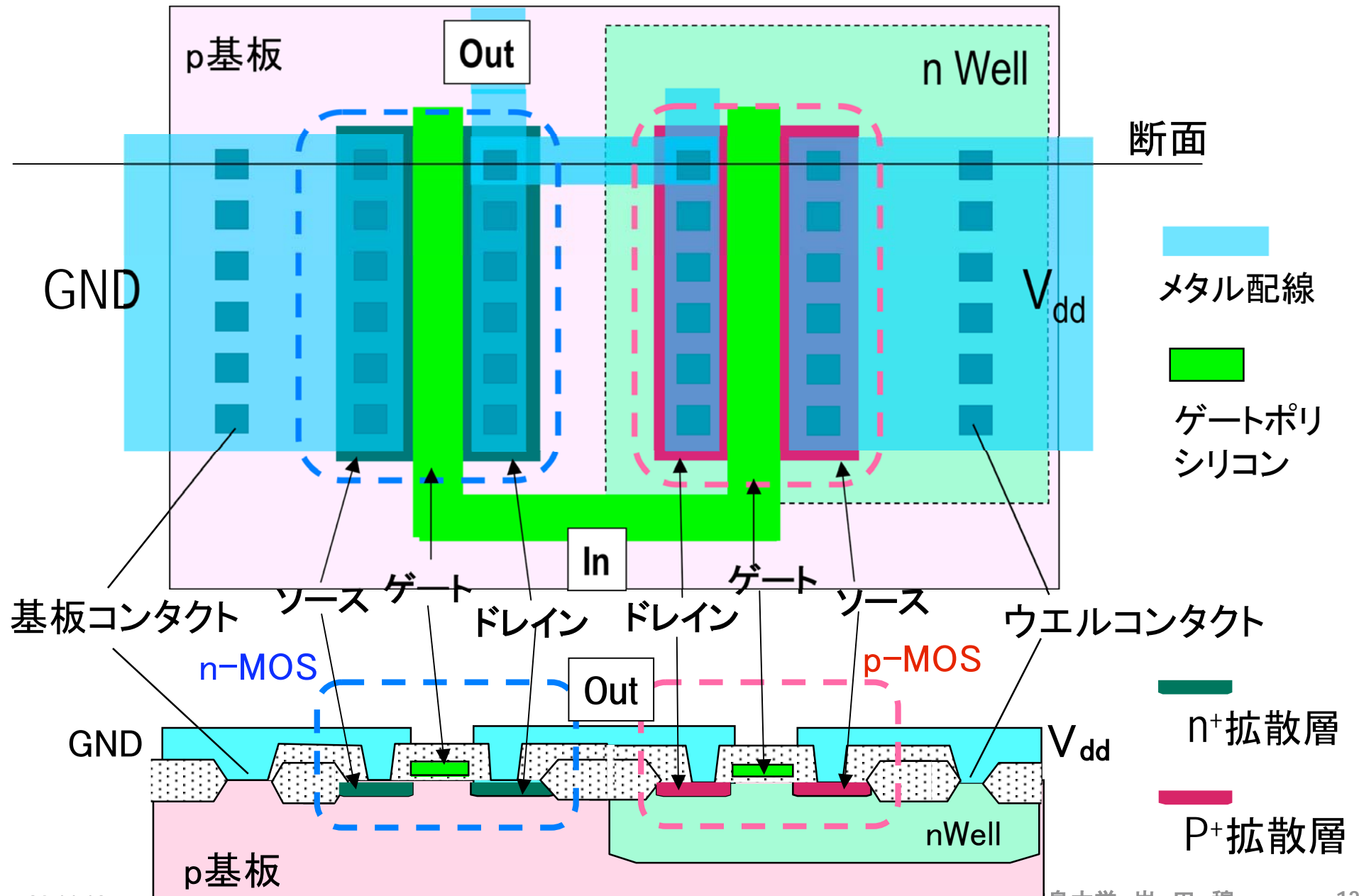


# CMOSインバータの入出力特性

 


入力 $In = 0$ の時 Low, "0"	出力 $Out = V_{dd}$ High, "1"
入力 $In = V_{dd}$ の時 High, "1"	出力 $Out = 0$ Low, "0"

出力は0からVddまで変化する.

# CMOSインバータの直流動作

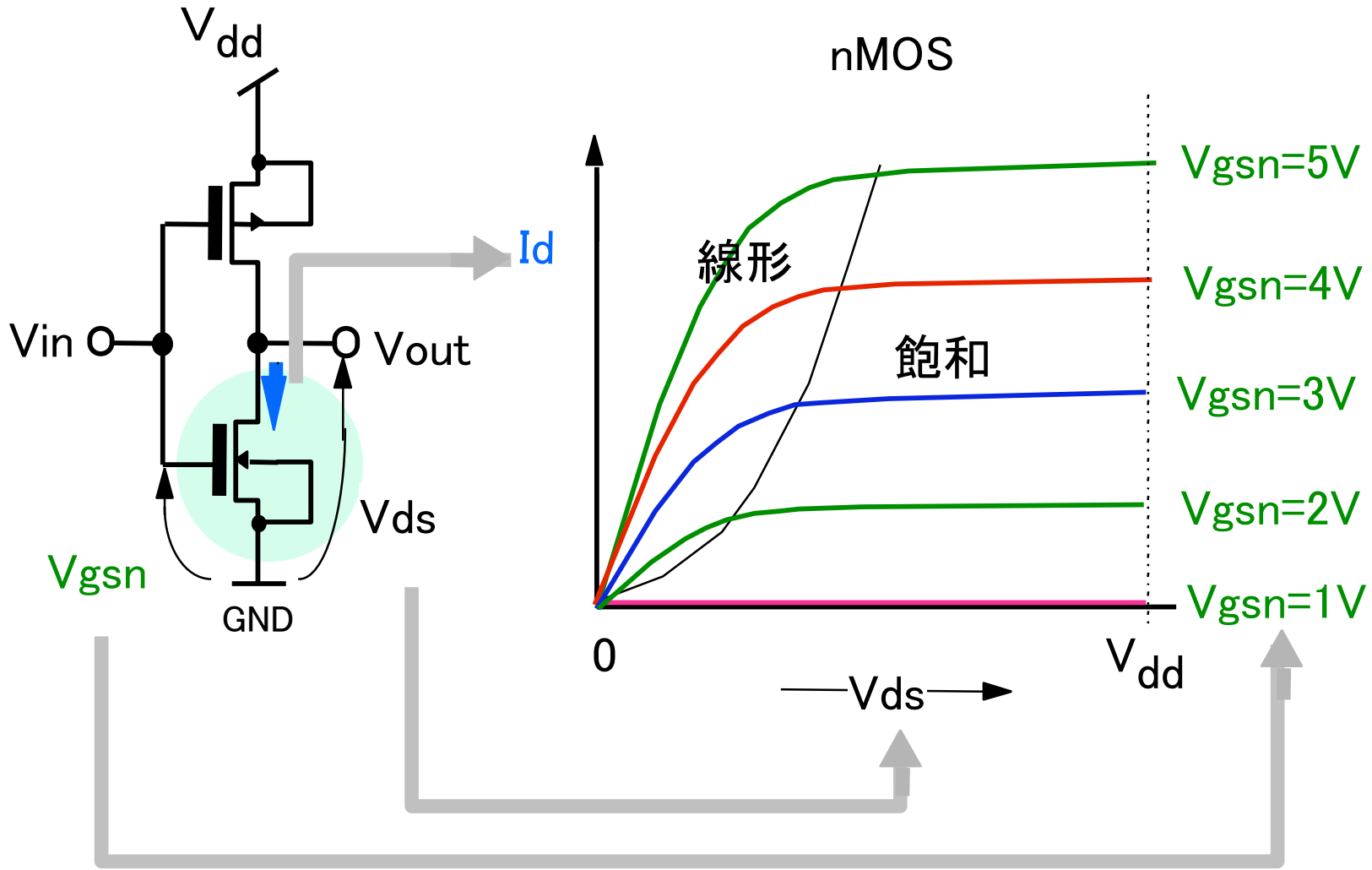


# CMOSインバータ動作

 


nMOSの $V_{gs}$ は $V_{gsn} = V_{in}$ ,  
 pMOSの $V_{gs}$ は $V_{gsp} = V_{in} - V_{dd}$  負の値

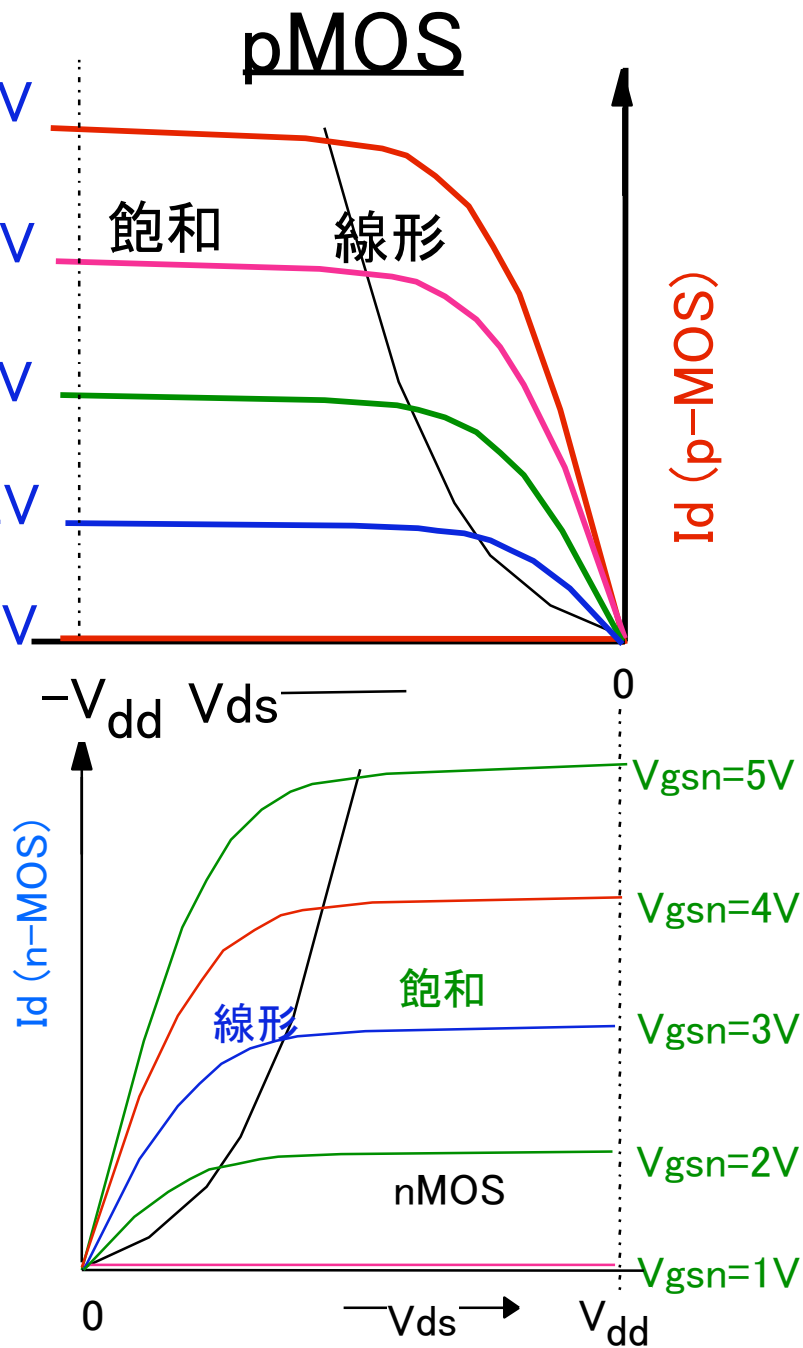- $V_{gsp} = -5V$
- $V_{gsn} = 0V$
- $V_{gsp} = -4V$
- $V_{gsn} = 1V$
- $V_{gsp} = -3V$
- $V_{gsn} = 2V$
- $V_{gsp} = -2V$
- $V_{gsn} = 3V$
- $V_{gsp} = -1V$
- $V_{gsn} = 4V$



# CMOSインバータの直流入出力特性

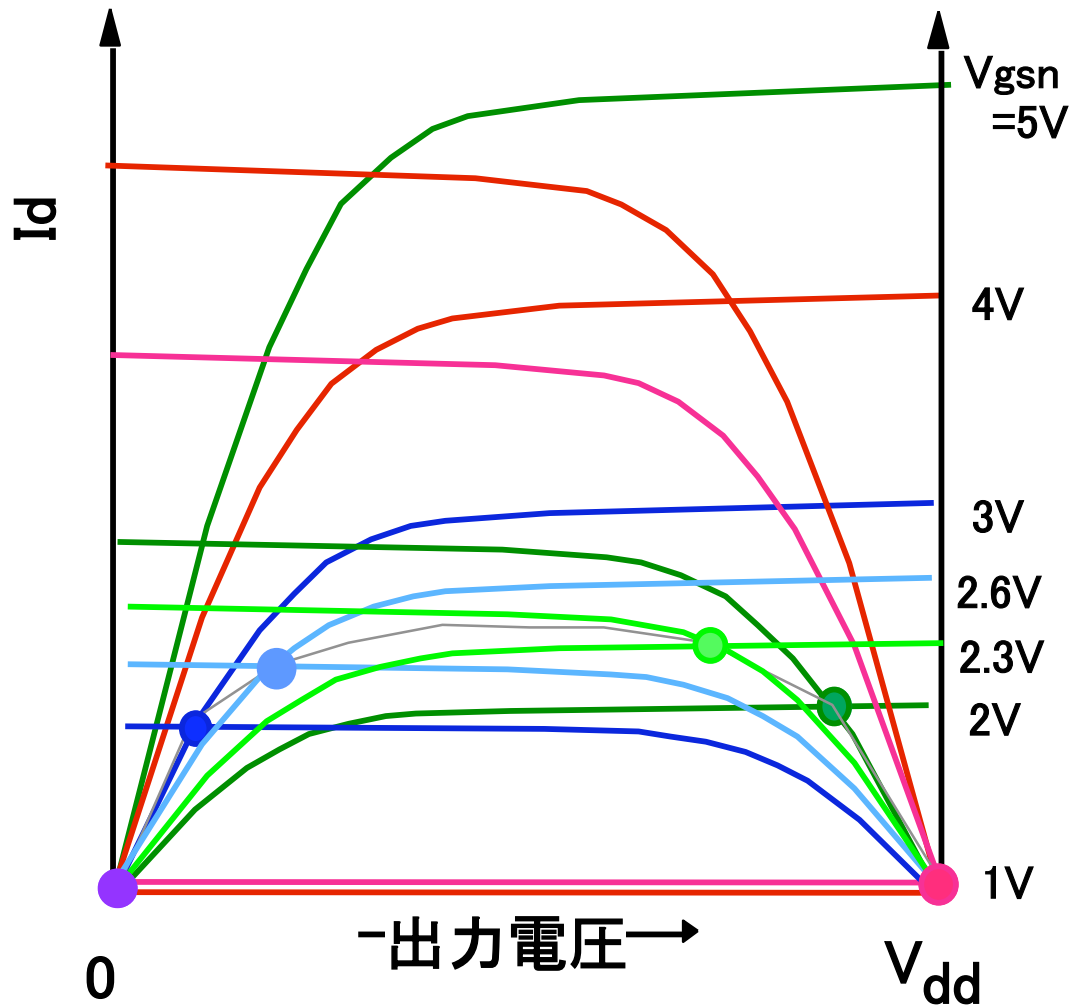

pMOSとnMOSの  
特性を重ねる  
一方がドライバーで  
他方が負荷


pMOSとnMOSの電流は  
等しいので、回路電流は  
ゲート電圧の等しい  
曲線の交点で定まる。

入力電圧の変化によって  
電流と出力電圧が変化

● ● ● ● ● ● ● ●  
V<sub>gsn</sub>= 5 4 3 2.6 2.3 2 1 0

出力振幅は0~5Vまで振れる

# CMOSインバータの直流入出力特性

 


$V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$


出力振幅は0~5Vまで振れる



# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 $V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$

出力振幅は0~5Vまで振れる


# CMOSインバータの直流入出力特性

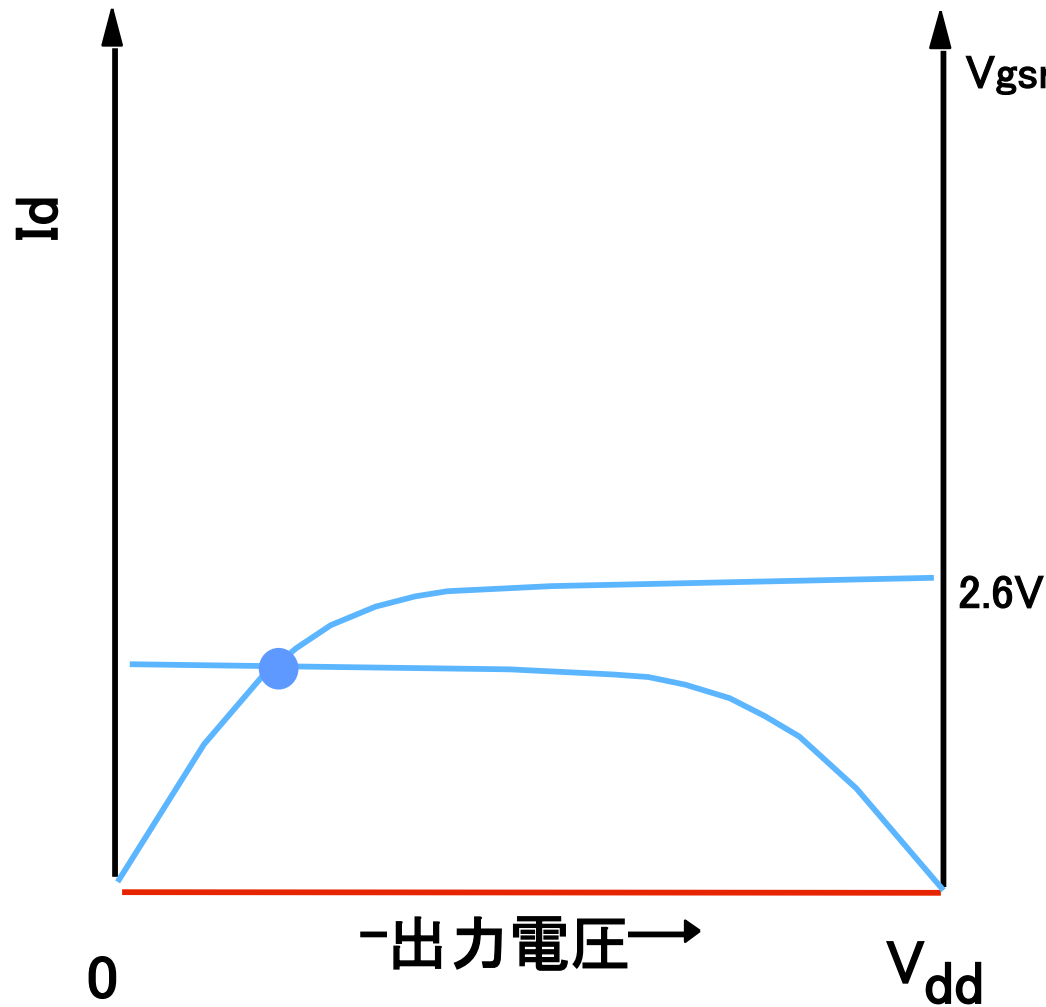

● ● ● ● ● ● ● ●  
Vgsn= 5 4 3 2.6 2.3 2 1 0

出力振幅は0~5Vまで振れる


# CMOSインバータの直流入出力特性

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 $V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$

出力振幅は0~5Vまで振れる


# CMOSインバータの直流入出力特性

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 $V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$

出力振幅は0~5Vまで振れる


# CMOSインバータの直流入出力特性

 


● ● ● ● ● ● ● ●  
 $V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$

出力振幅は0~5Vまで振れる

# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

 





# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

 

# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

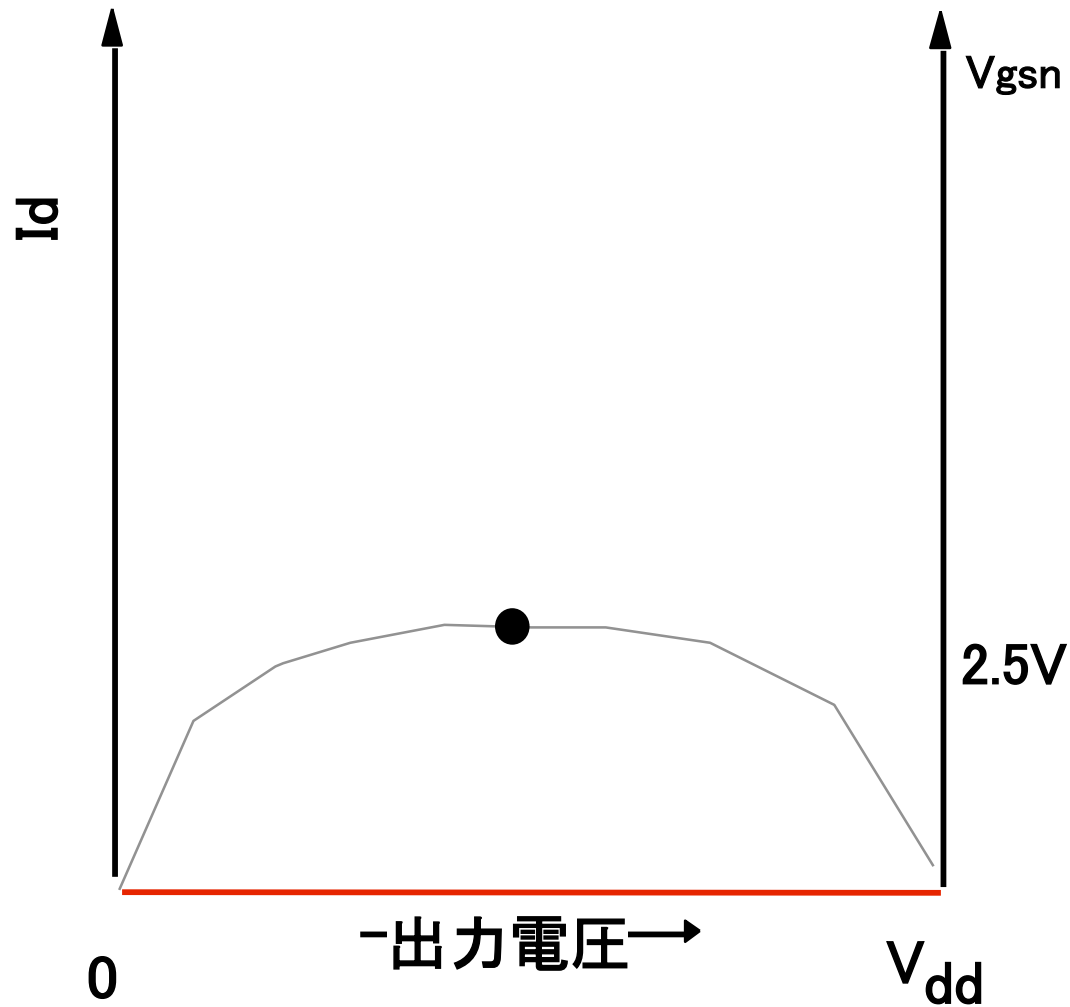


$V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$

出力振幅は0~5Vまで振れる

# CMOSインバータの直流入出力特性

 


# CMOSインバータの直流入出力特性

 

● ● ● ● ● ● ● ●  
 $V_{gsn} = 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2.6 \quad 2.3 \quad 2 \quad 1 \quad 0$


出力振幅は0~5Vまで振れる

# CMOSインバータの直流入出力特性

 




# CMOSインバータの直流入出力特性

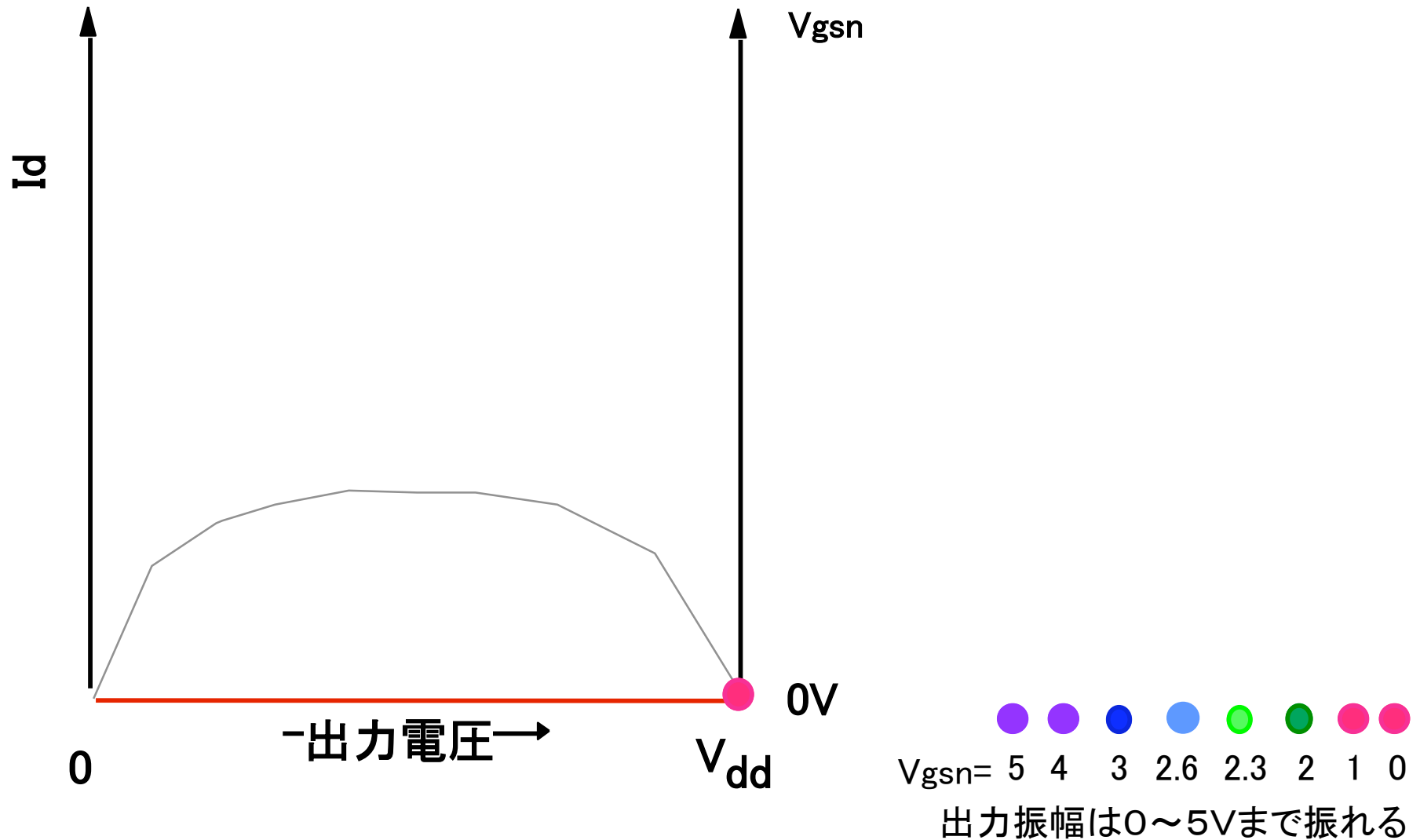

# CMOSインバータの入出力特性と貫通電流

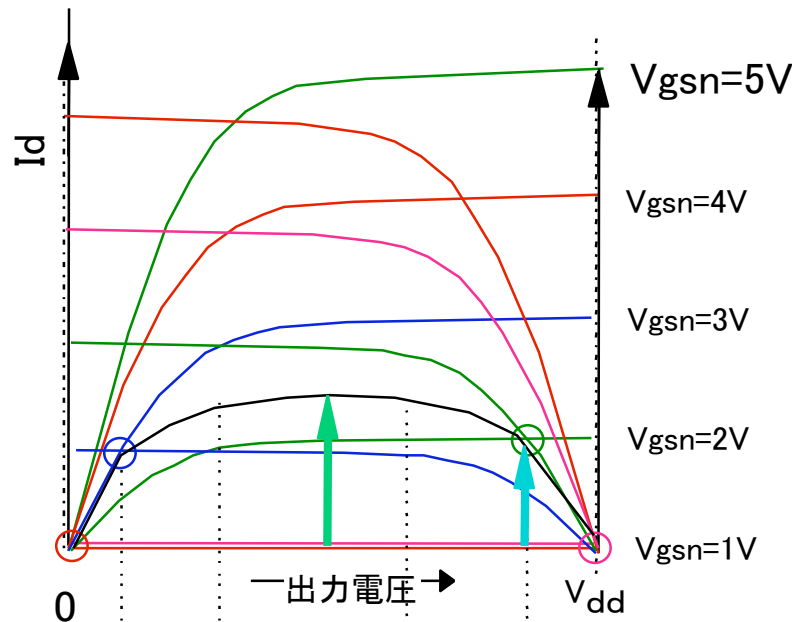

入力が0V又は5Vの時は電流は0  
入力が変化する時のみ電流が流れる



CMOS論理回路が低電力な理由

動作領域

nMOS pMOS


線形	遮断
線形	飽和
飽和	飽和
飽和	線形
遮断	線形

入力電圧  $V_{gsn}$   
インバータのしきい値電圧

  

貫通電流

# CMOSインバータの入出力特性と貫通電流

 



インバータの  
しきい値電圧

# 雑音余裕

  
# Noise Margin

インバーターを多段に接続する  
 入出力特性の傾きが45度より



小さい時 ハイ あるいは ローに向かい正常動作  
 大きい時 中間の電位に向かい誤動作



宿題 集積回路基礎 2008.11.4

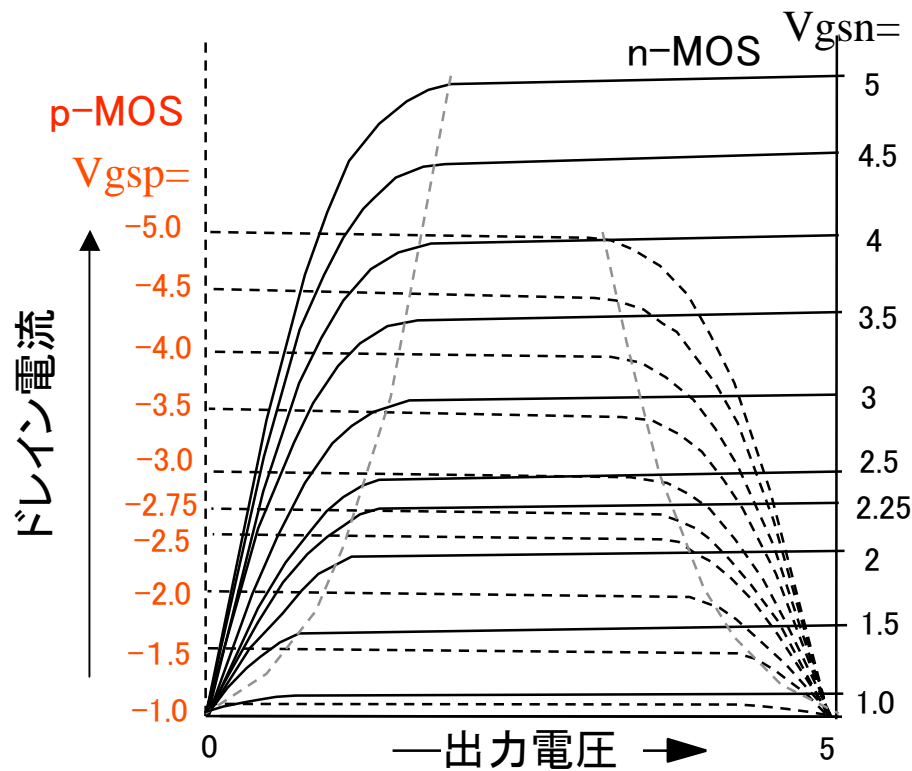

  1. 左図のようにnMOSとpMOSの特性が与えられたときインバータの入出力特性を作図で求めよ.  $V_{dd}=5V$ である。貫通電流も同様に求めよ。また、インバータの出力電圧を求めよ




# 第4章 CMOS論理回路

## (2) 基本論理ゲート

## ブール代数と論理関数

否定, NOT :	$\overline{A}$
論理積, AND :	$A \cdot B$
論理和, OR :	$A + B$
NAND (NOT AND) :	$\overline{A \cdot B}$
NOR (NOT OR) :	$\overline{A + B}$

 


$X \cdot \overline{X} = 0$	(零元)
$X + \overline{X} = I$	(単位元)
$\overline{\overline{X}} = X$	2重否定
$X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$	
$X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$	

ド・モルガンの定理  
de Morgan's theorem

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

$$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$


# CMOSインバータ

 


論理記号

真理値表

A	Y
0	1
1	0

 

回路図

 


直流入出力特性




# 2入力NAND ゲート

## NANDの論理式

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

 

論理記号

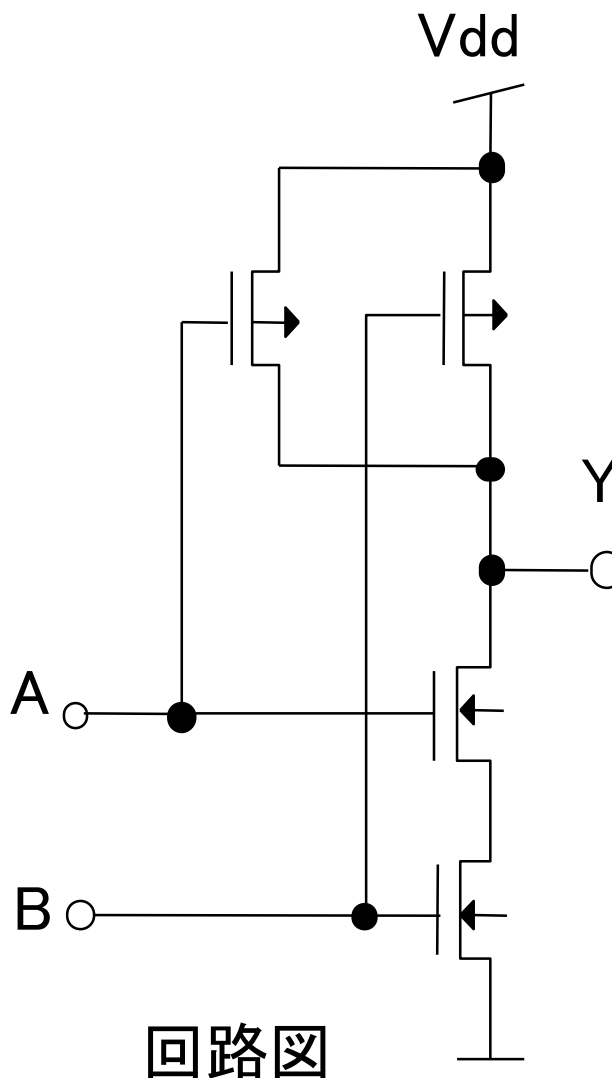


回路図

## 真理値表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


# スイッチによる等価回路 2入力CMOS-NANDゲート

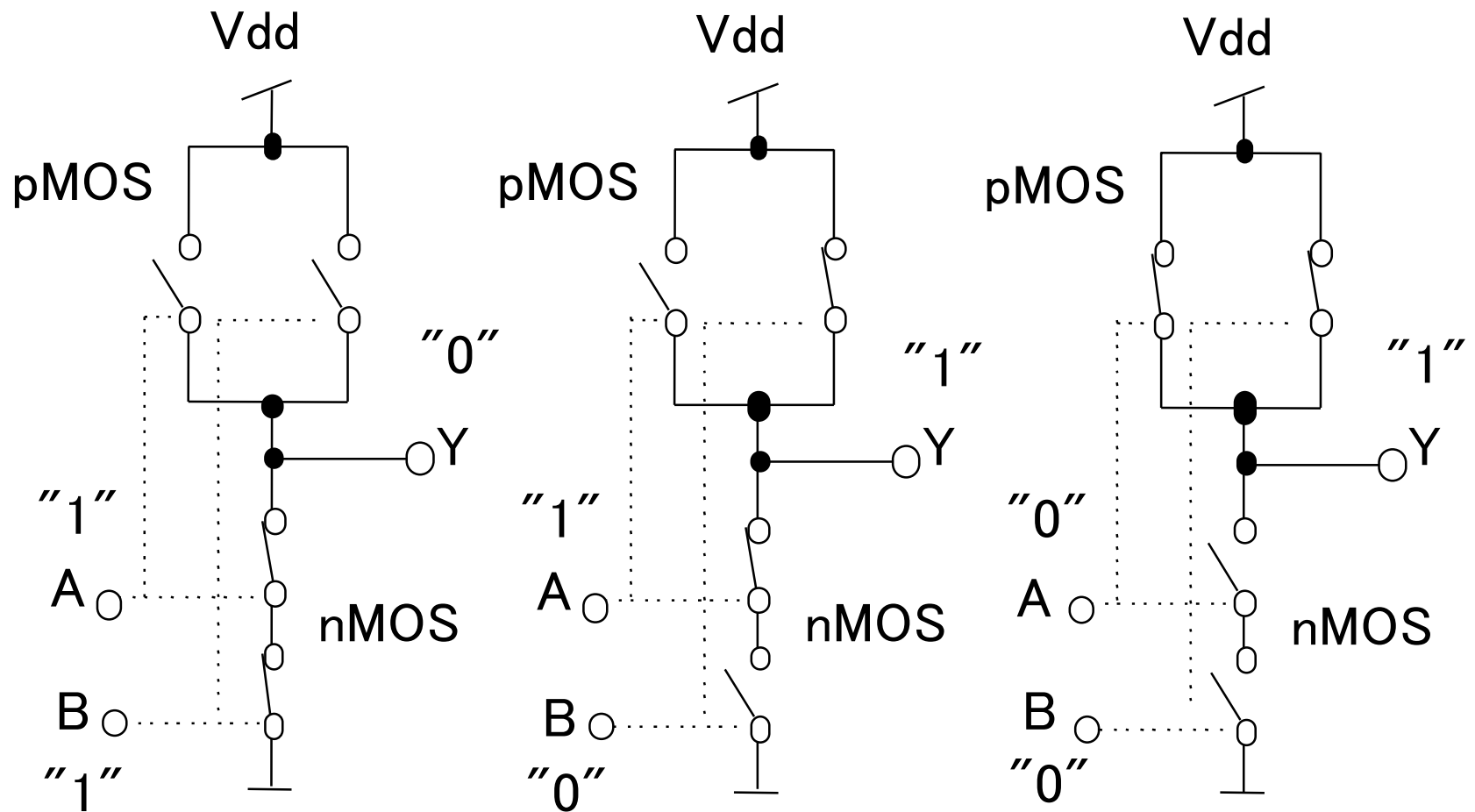

# N入力NAND ゲート

 
## NANDの論理式

$$Y = \overline{A \cdot B \cdot \dots \cdot N}$$



論理記号


回路図

 


# 2入力NOR ゲート

## NORの論理式

$$Y = \overline{A + B}$$

 

論理記号

 


回路図

## 真理値表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


# スイッチによる等価回路 2入力CMOS-NORゲート

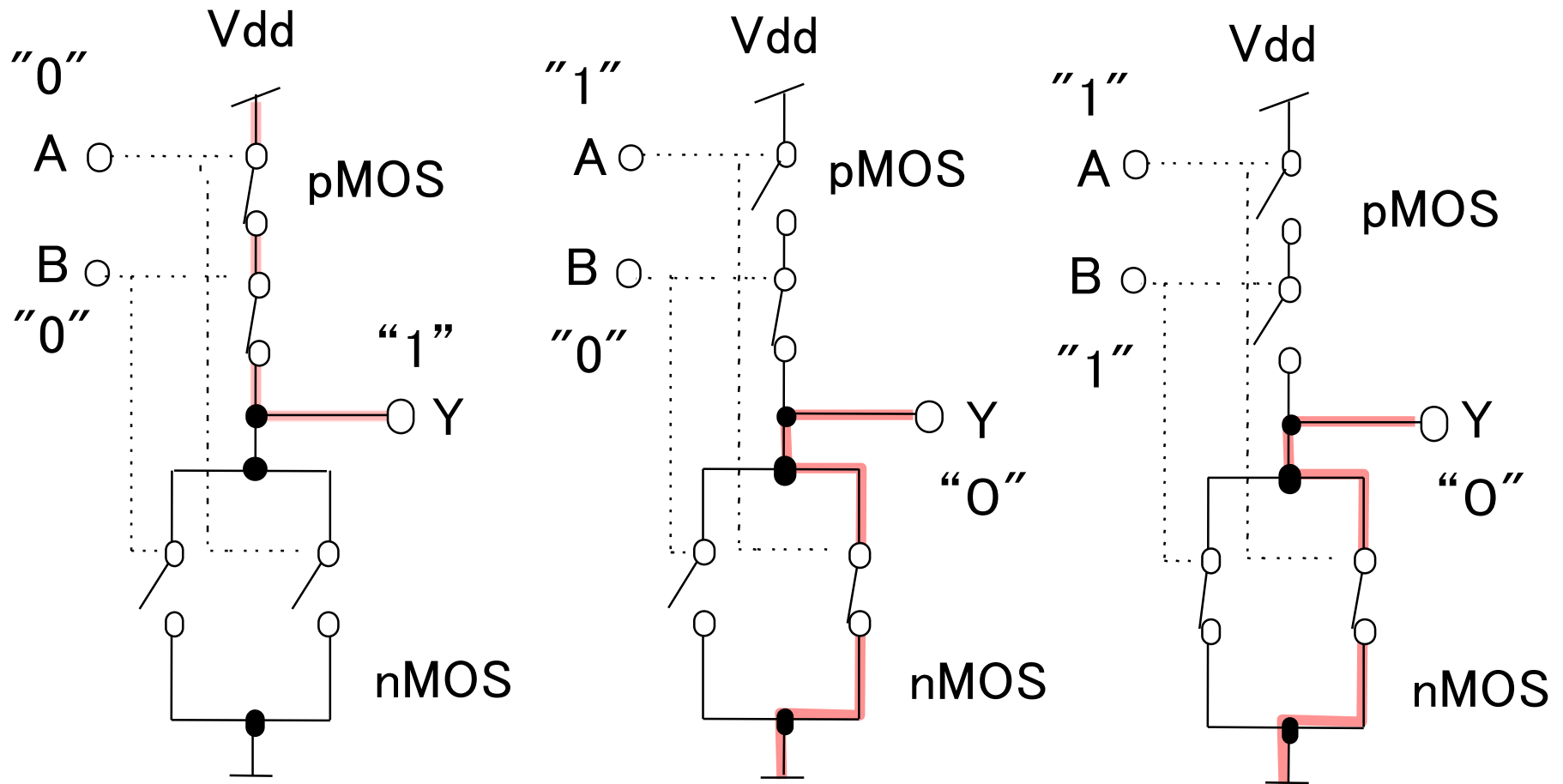

# N入力NORゲート


## NORの論理式

$$Y = \overline{A+B+\dots+N}$$

 

論理記号

回路図

 

# トランスファークロウ    TG

## トランスミッションゲート

### 真理値表



A	B	Y
0	1	0
1	1	1
0	0	HiZ
1	0	HiZ

スイッチON

スイッチOFF



HiZ: ハイインピーダンス

### 論理記号

  


スイッチによる  
等価回路

# n-MOS トランスファークゲート

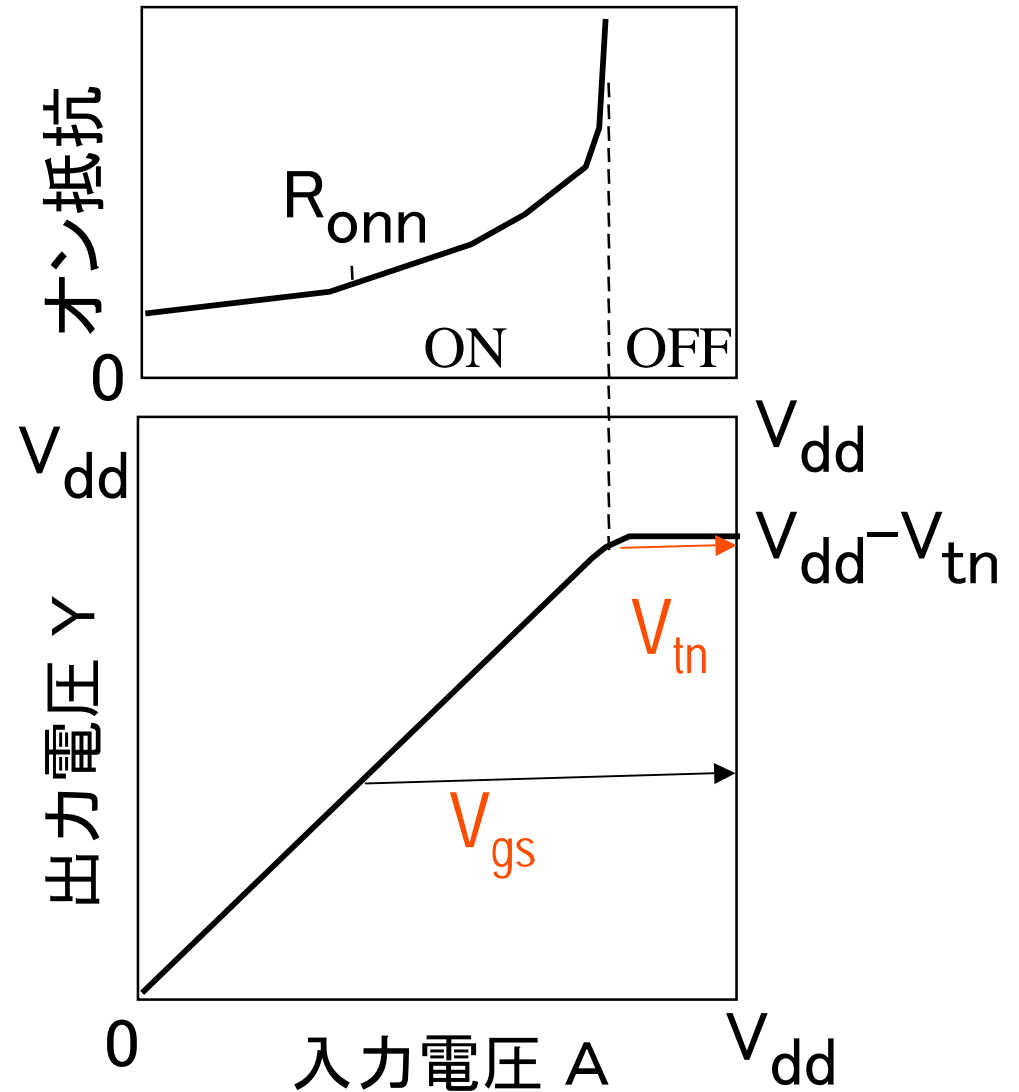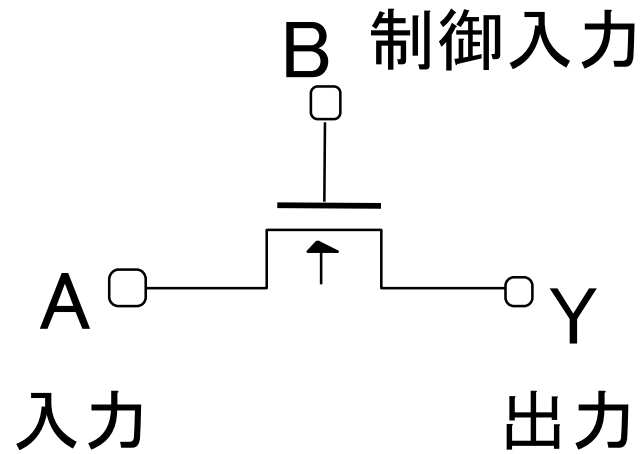




# CMOS トランスファーステージ

 

$$R_{on} = R_{onp} // R_{onn}$$

 

# TGを用いた論理回路


セレクタ (マルチプレクサとも呼ばれる)

セレクタ信号  $S$  によって  $A$  か  $B$  を選択する


論理式  $Y = A S + B \bar{S}$       論理記号

真理値表


$S$	$Y$
1	$A$
0	$B$

 

# TGを用いたセレクト

 

論理図

 

回路図

## CMOS-TGによるセレクト


## 演習問題

TGを用いたセレクトで両方のスイッチが同時にONになったらどうなるか？ (A, Bが1, 0 の場合 Y はどうなるか)

セレクトをANDゲートとOR ゲートで作ることができる.  
論理回路を書け.
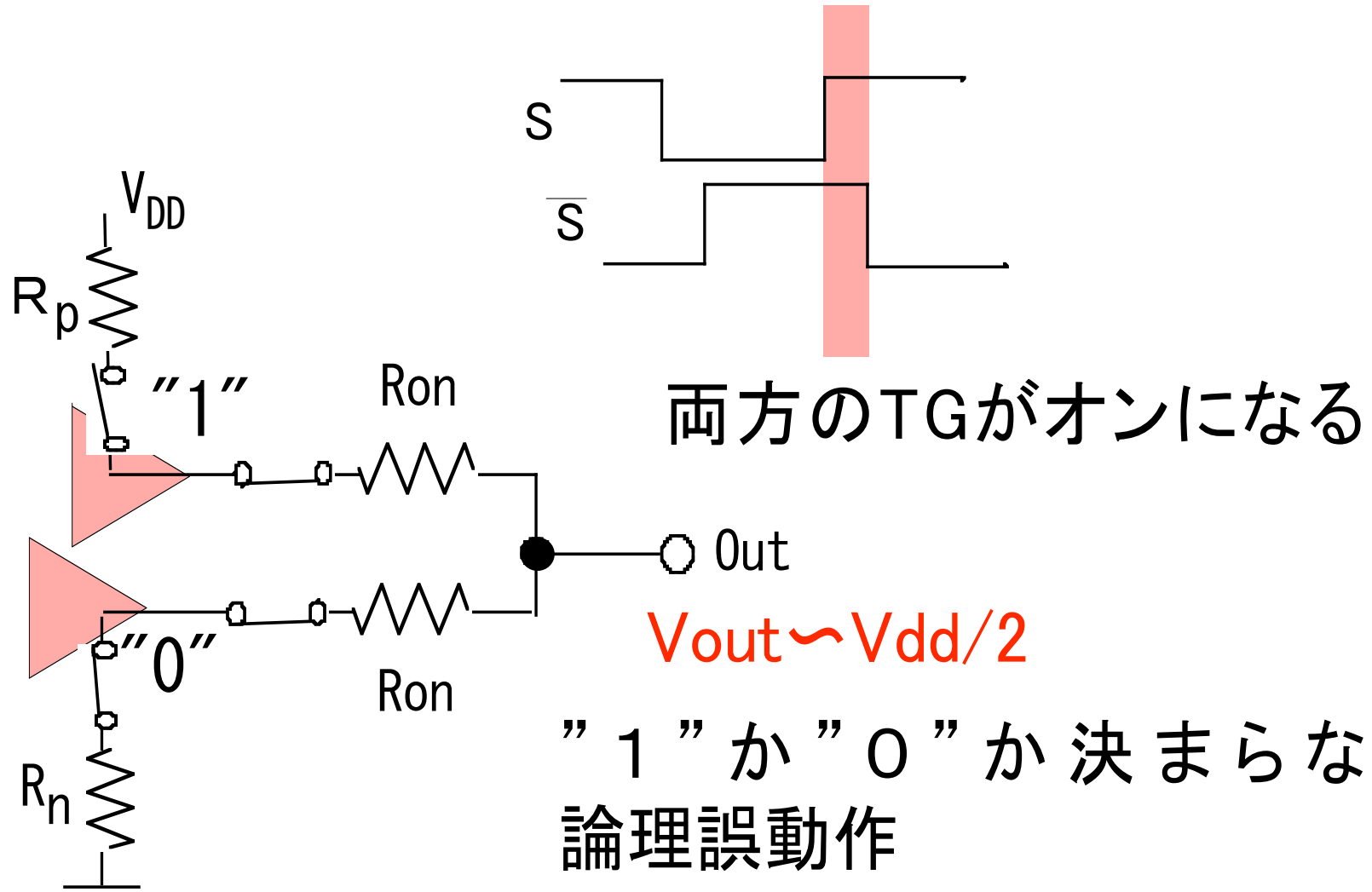
### 演習問題




TGを用いたセレクタで両方のスイッチが同時にONになったらどうなるか？ (A, Bが1, 0の場合 Yはどうなるか)



# 排他的論理和 EXOR


$$Y = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

   
 
# EXORゲート

$$Y = \overline{A \cdot B} + \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{A \cdot B} + \overline{\overline{A \cdot B}} = \overline{A \cdot B} \cdot \overline{\overline{A \cdot B}}$$




16素子

# 排他的論理和 EXOR


$$Y = A \oplus B = A \bar{B} + \bar{A} B$$

TGを用いたEXOR

 



# TGを用いたEXORゲート

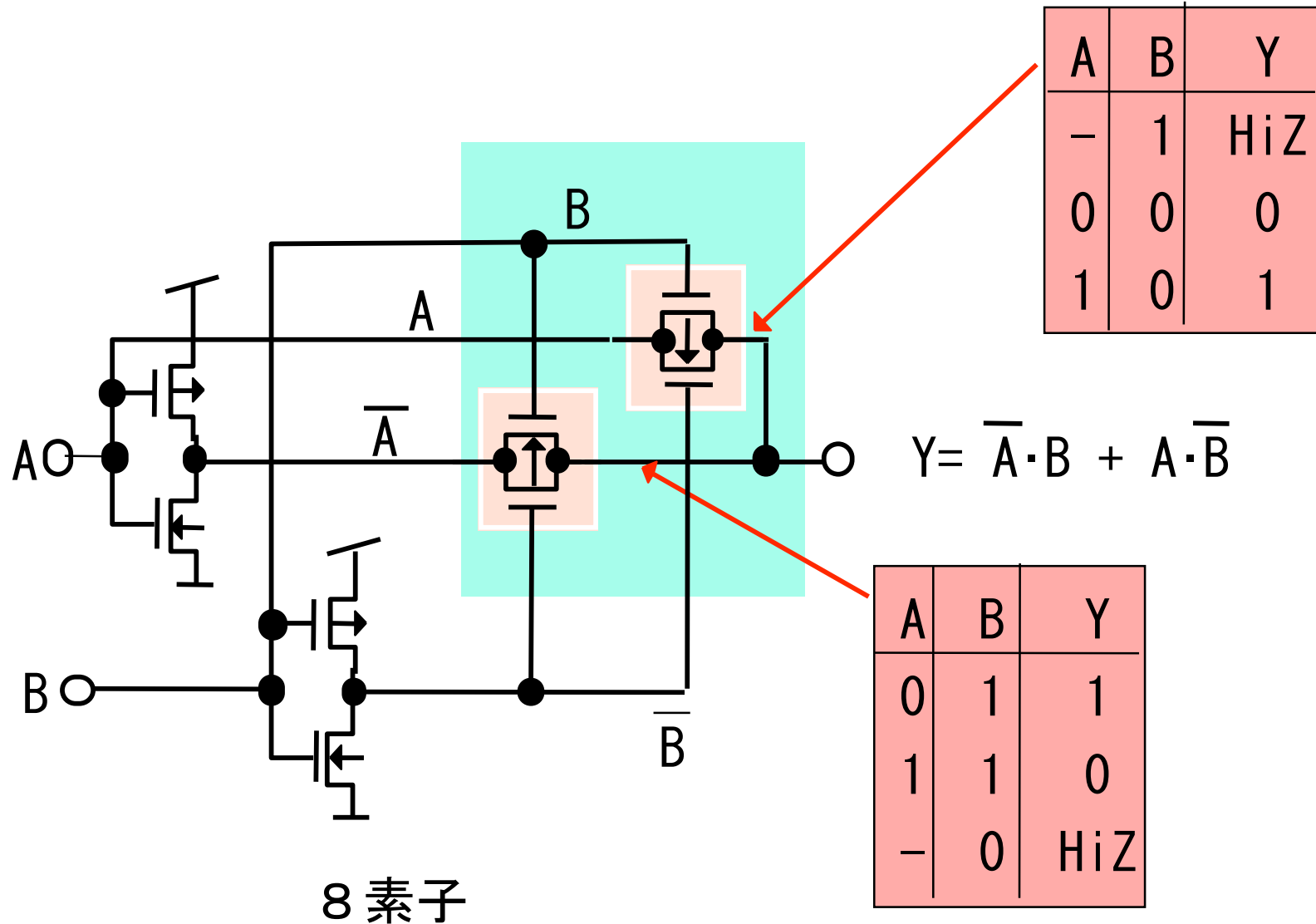


A	B	Y
-	1	HiZ
0	0	0
1	0	1


$$Y = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

A	B	Y
0	1	1
1	1	0
-	0	HiZ


# 素子数を減らしたEXORゲート

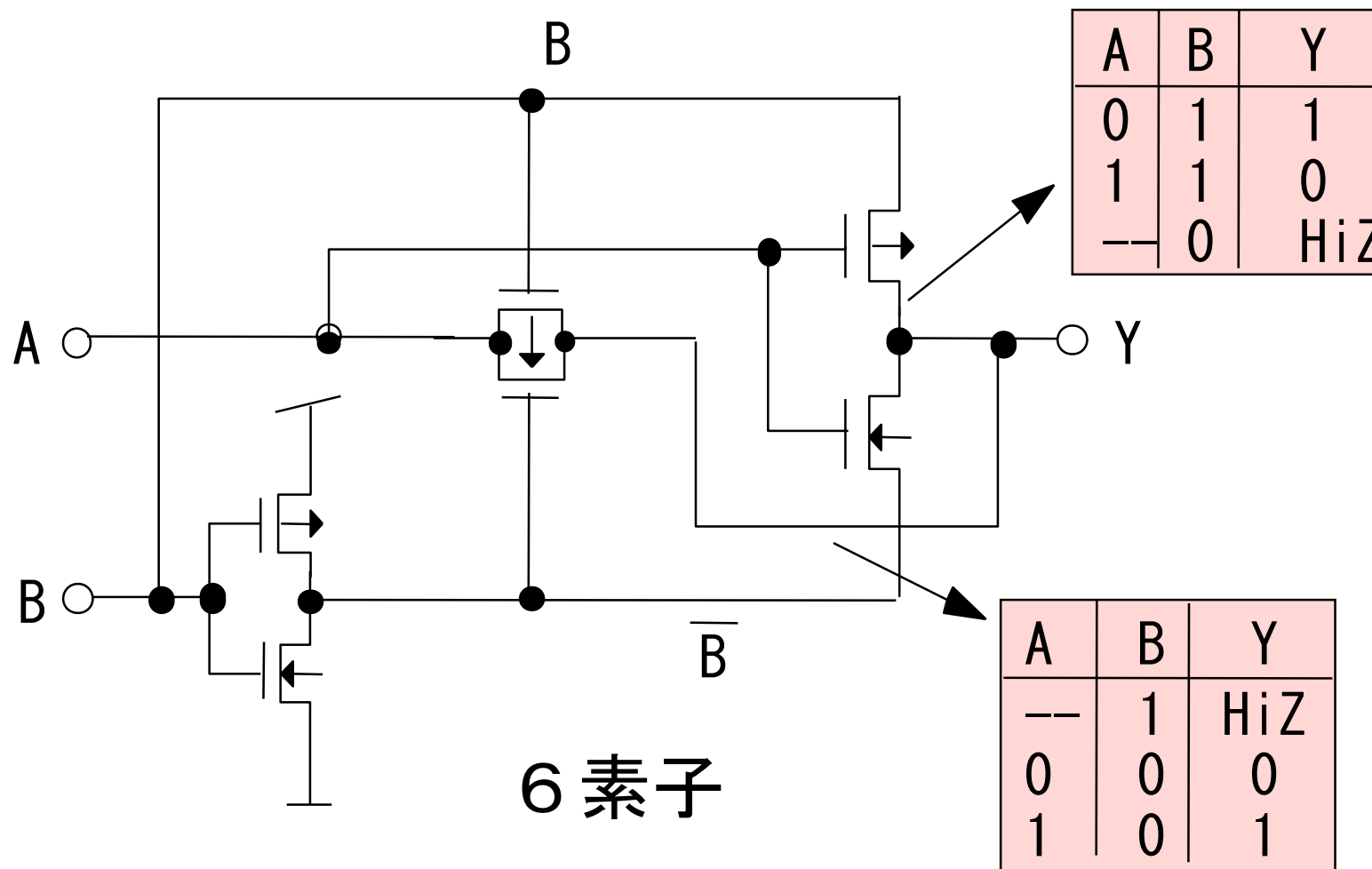

# 素子数を減らしたEXORゲート

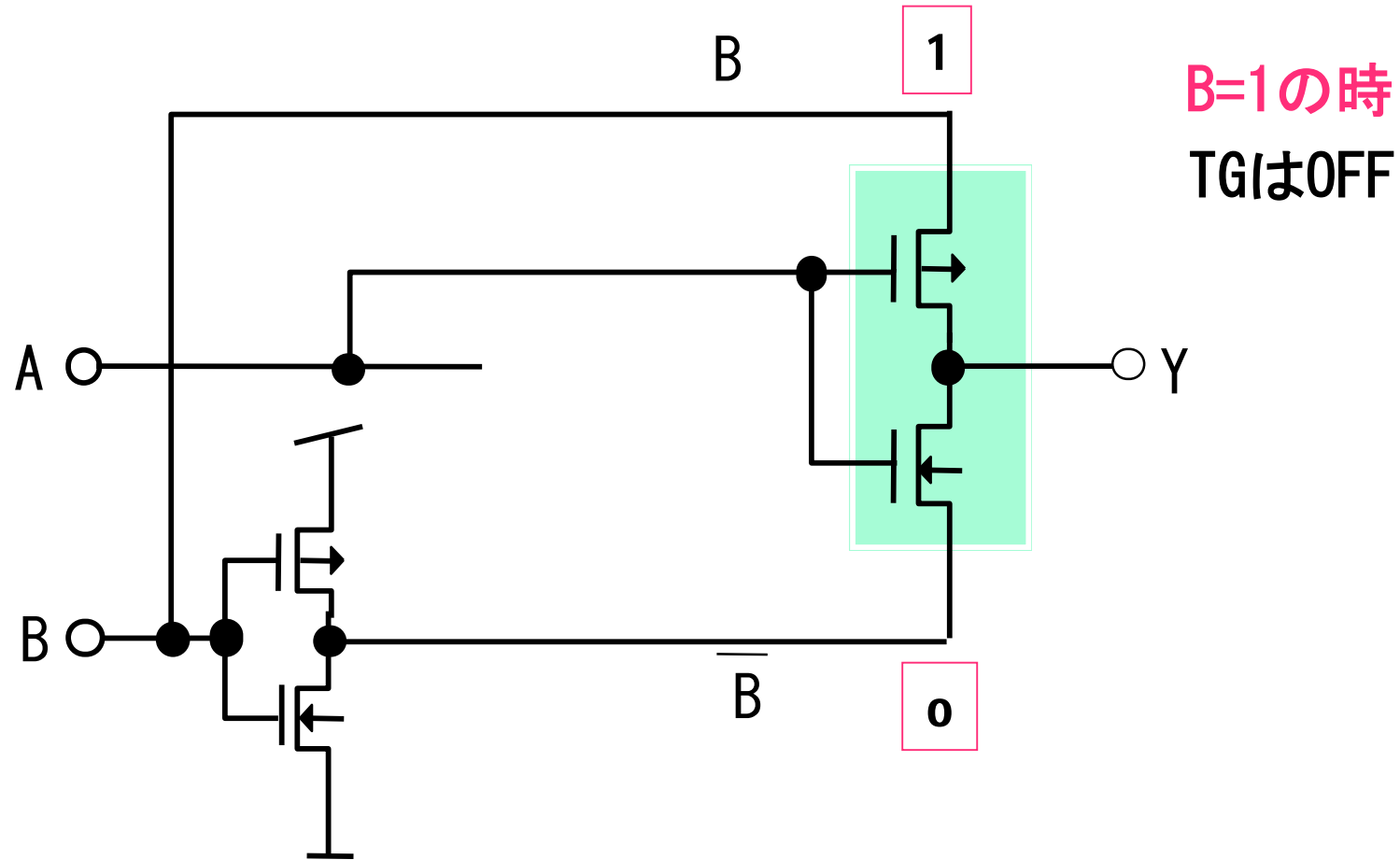

# 素子数を減らしたEXORゲート

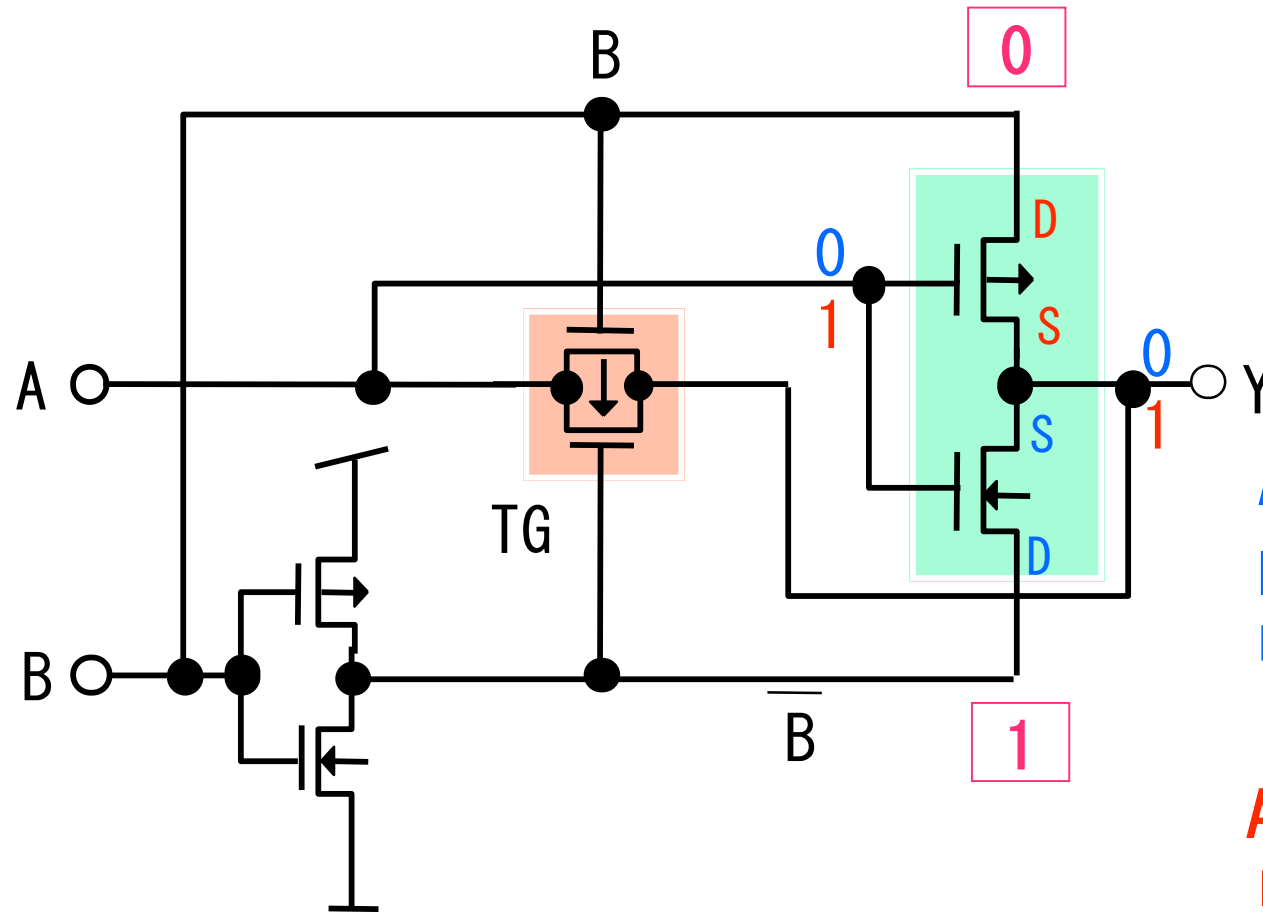


B=0の時  
TGはオン

A=0の時: 青字  
pMOSのS, D=0  
nMOSの $V_{gsn}=0$   
pMOS, nMOSともにOFF

A=1の時: 赤字  
nMOSのS, D=Vdd  
pMOSの $V_{gsp}=0$ ,  
pMOS, nMOSともにOFF

# 素子数を減らしたEXORゲート

 


B=0の時  
TGはオン

A=0の時: 青字  
pMOSのS, D=0  
nMOSの $V_{gsn}=0$   
pMOS, nMOSともにOFF

A=1の時: 赤字  
nMOSのS, D=V<sub>dd</sub>  
pMOSの $V_{gsp}=0$ ,  
pMOS, nMOSともにOFF


# CMOS複合ゲート(1)

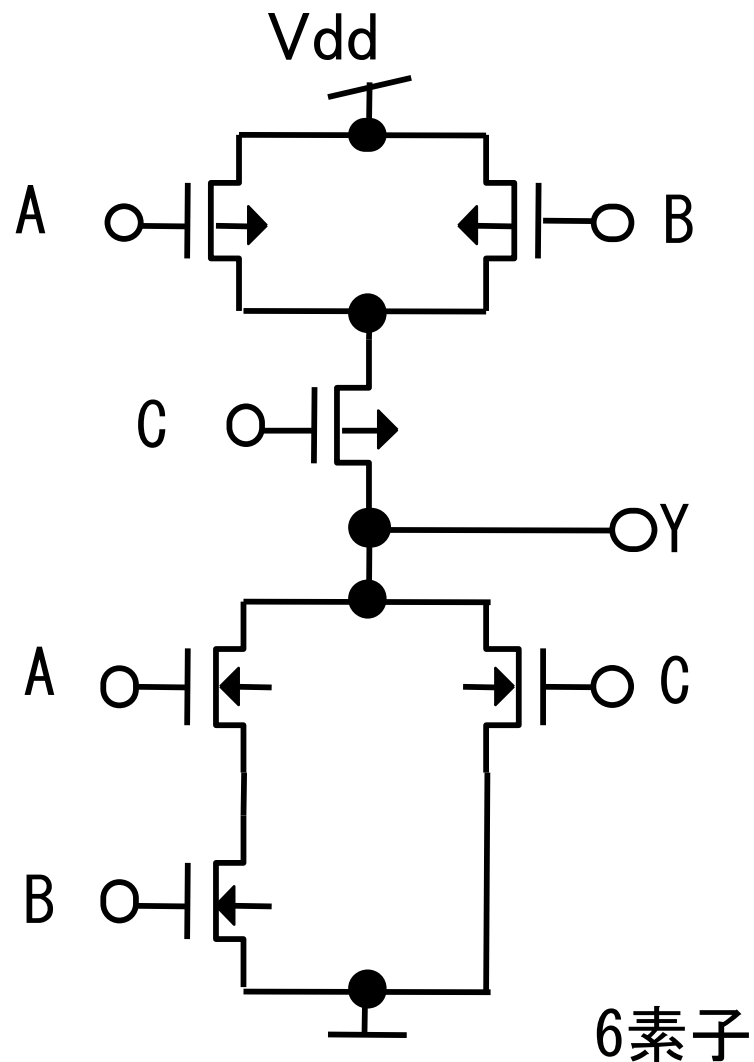

真理値表

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

# CMOS複合ゲート(1)

 


真理値表



A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$Y = \overline{A \cdot B + C}$$

AND-NOR

 


# CMOS複合ゲート(1)

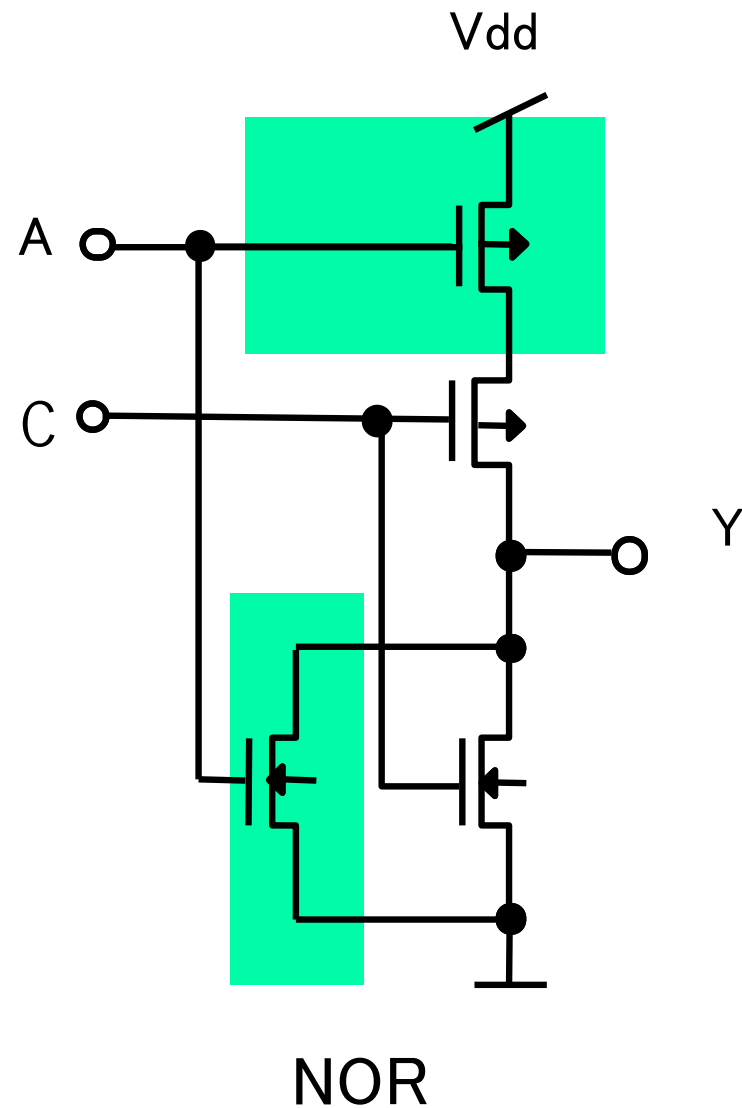 




# AND-NOR

 


$$Y = \overline{A \cdot B + C}$$

同じ論理をNAND, NOR  
で実現すると

 

10素子必要になる

# AND-NOR型複合ゲート

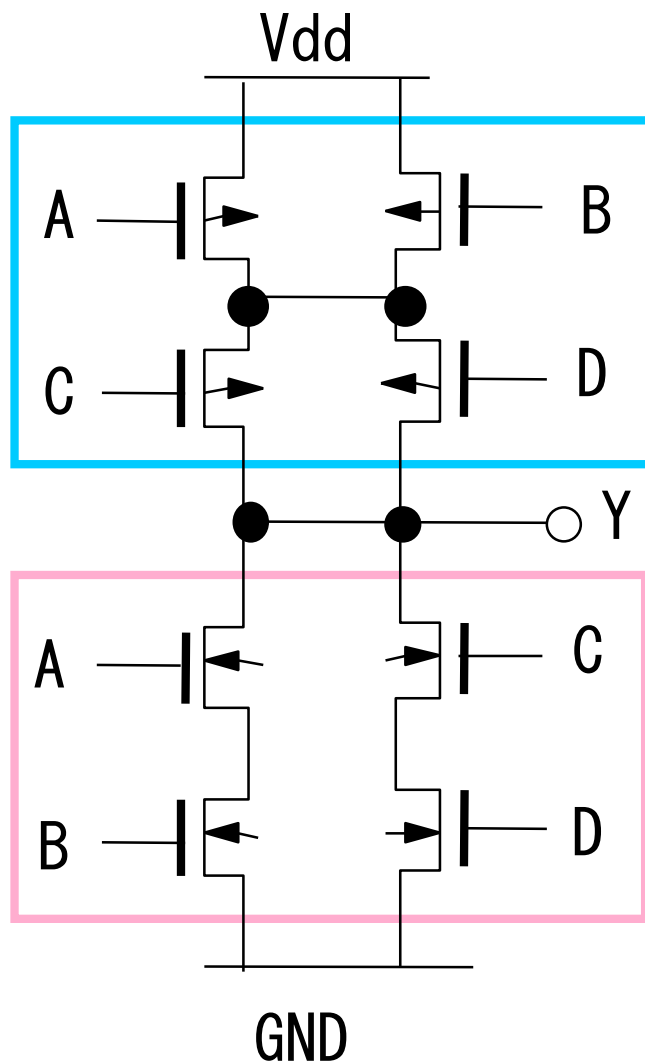

$$Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$$

$(\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})$  の時

pMOS側パスが導通


$Y=1$ となる

$A \cdot B + C \cdot D$  の時

nMOS側パスが導通


$Y=0$ となる

# OR-NAND型複合ゲート

 

スイッチによる  
等価回路を書いて、  
真理値表を作って  
論理関数を求めよ

# OR-NAND型複合ゲート

 


0000	1
0001	1
0010	1
0011	1
0100	1
0101	0
0110	0
0111	0
1000	1
1001	0
1010	0
1011	0
1100	1
1101	0
1110	0
1111	0


---


$$(A + B) \cdot (C + D)$$

# AND-NOR型

 

# OR-NAND型

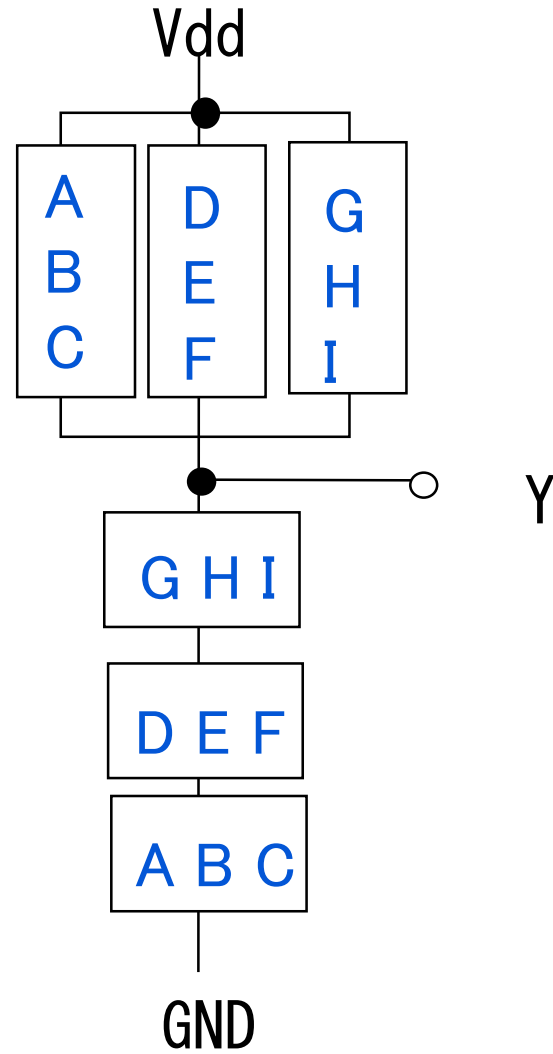


# 複合ゲートの長所・短所

通常のCMOSと比較して、


1. 素子数が削減するので  
チップ面積を小さくでき、  
消費電力を低下できる
2. 論理段数が減少するので高速動作できる
3. 入力数を増やすと直列のMOSの数  
が増加するため遅くなる

# クロックドCMOS論理回路

インバータ1

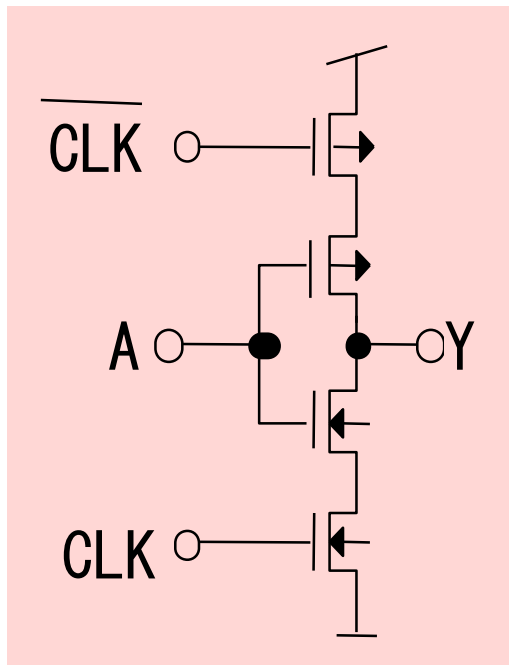


インバータ2

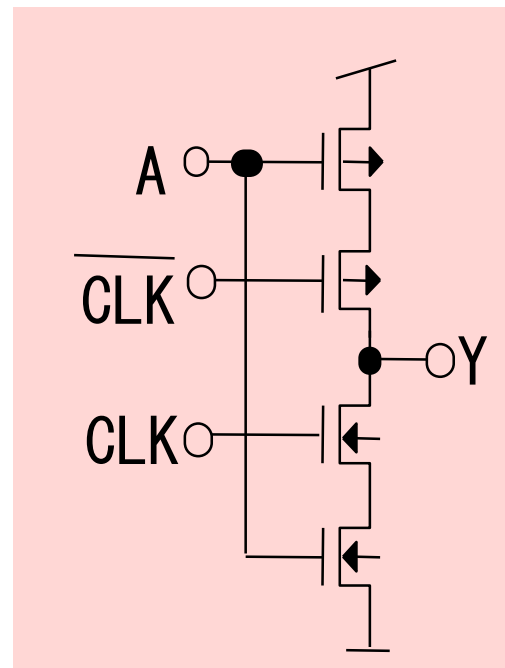


# クロックドCMOS論理回路

インバータ1

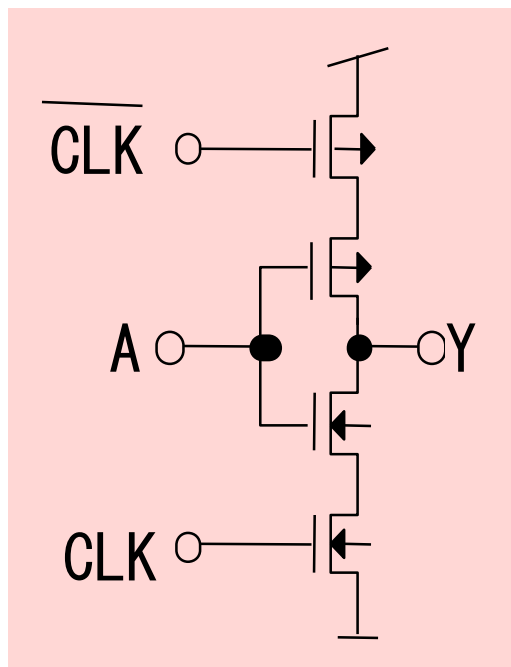

インバータ2

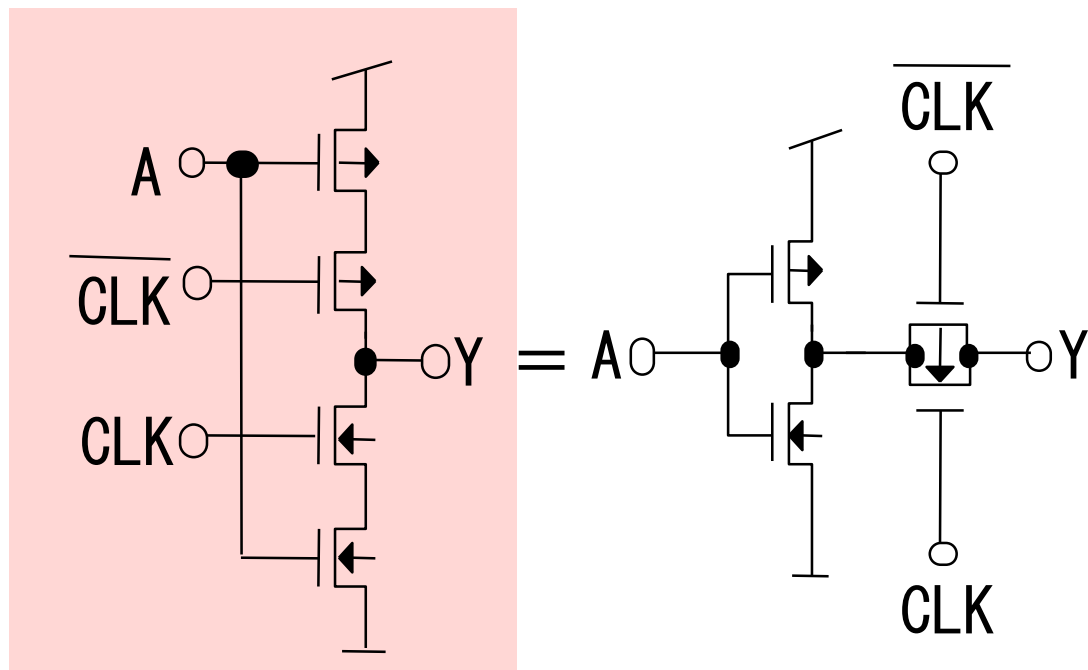


インバータ+トランスファゲートと等価である.



# クロックドCMOS論理回路

インバータ+トランスファゲートと負荷駆動力も同じ.


 


P-MOS, n-MOSの直列接続であるので、  
レイアウトし易く、集積密度を高くできる

# クロックドCMOS論理回路

2入力論理回路

NANDゲート

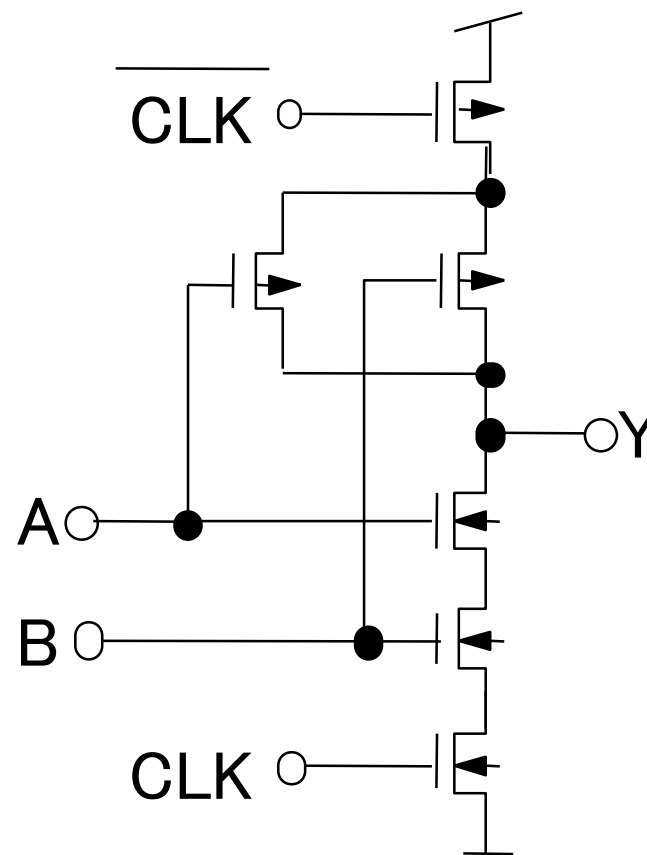 

## 宿題問題 2008.11.10

1. AND-NOR型複合ゲートによるEXORとEXNORの回路を書け
2. OR-NAND型複合ゲートによるEXORとEXNORの回路を書け